

Lycée technique Mohammedia

Sciences de l'ingénieur

Module A.D.C.

Cours

Année scolaire : 2019-2020

Nom :

Classe : 1 STE

1 Présentation

Types d'énergie

Alimenter c'est fournir à un système l'énergie dont il a besoin pour fonctionner. Les types d'énergie :

Energie, énergie ou et énergie

Energie primaire et secondaire

L'énergie primaire est l'énergie brute avant transformation ;

L'électricité (Energie) est obtenue principalement à partir du charbon, de l'énergie hydraulique et de l'énergie nucléaire.

Energie électrique

L'énergie électrique se distingue des autres formes d'énergie :

- Par la **facilité de la**, de modifier ses caractéristiques (tension, courant) pour l'adapter aux nécessités du transport ou de l'emploi.
- Par l'**impossibilité de la**, d'où la nécessité d'ajuster constamment la production à la consommation.

Différentes sources de production de l'énergie électrique

L'énergie électrique est produite dans des usines dites électriques :

Centrales	Energie primaire (utilisée)
Hydrauliques	Chute de
Thermiques	Combustion,
Nucléaires
Éoliennes


Unité de mesure

L'unité de mesure de la **quantité d'énergie électrique** est le (Wh). Pour une installation domestique on parle plus de kilowattheure (KWh).

Exemple : Un four électrique d'une puissance de **1000 W**, qui fonctionne **1 h** consomme **1000Wh** ou **1KWh**.

2 Réseau national

Topologie du réseau

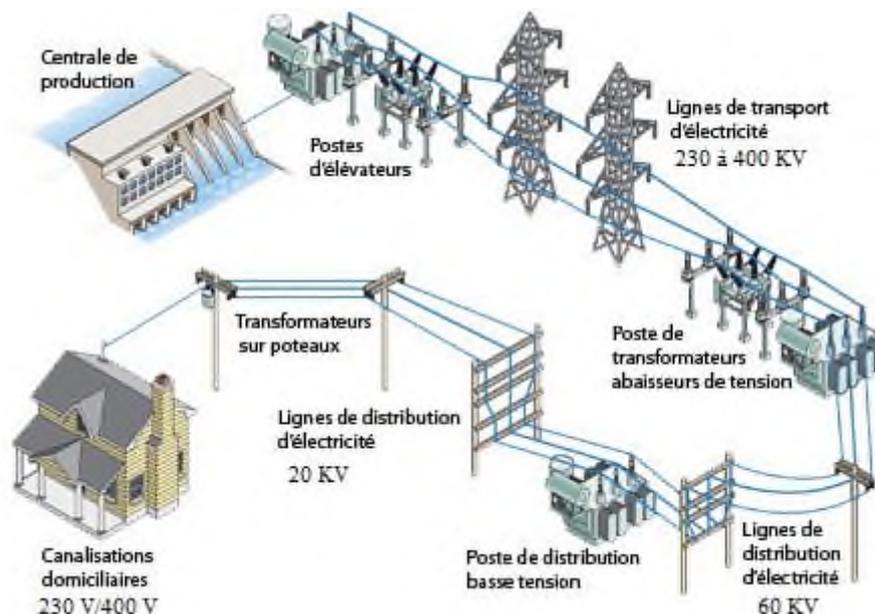

On appelle réseau électrique l'ensemble des infrastructures permettant d'..... l'énergie électrique des centrales de production, vers les consommateurs d'électricité.


A la sortie de la centrale, un premier poste de transformation (**poste**) augmente la tension à **400 KV**. Ceci permet de les pertes d'énergie pendant le transport.

Près du point de livraison, un deuxième poste de transformation (**poste**) fait l'opération inverse : il abaisse la tension pour la mettre aux normes du réseau domestique ou industriel.

Pour satisfaire sa mission de service public, **O.N.E.E.** se doit de garantir **une électricité** de qualité à l'ensemble de ses **clients**, tous les jours de l'année et en tout point du territoire

Centrales hydrauliques

Principe de fonctionnement

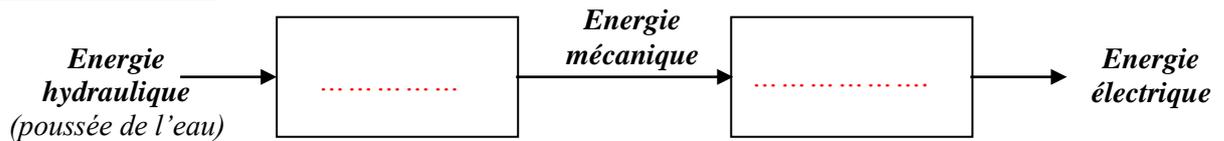

La puissance **P** que met en jeu une chute d'eau, d'une hauteur **h** et d'un débit **q** est donnée par :

$$P = 9,81 \cdot q \cdot h$$



Puissance en KW ← $P = 9,81 \cdot q \cdot h$ ← Hauteur de chute en m
 ← Débit en m³/s

Différentes centrales hydrauliques

Centrale	Hauteur de chute	Turbine	Situation de la centrale
Haute chute	$h > 200 \text{ m}$	À quelques km de la prise d'eau
Moyenne chute	$30 \text{ m} < h < 200 \text{ m}$	Implantée dans le barrage
Basse chute ou fil de l'eau	$h < 30 \text{ m}$	Implantée au fil de l'eau

Les hautes chutes : $h > 200 \text{ m}$:

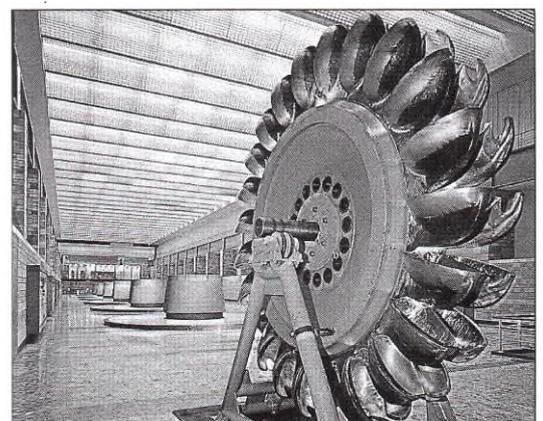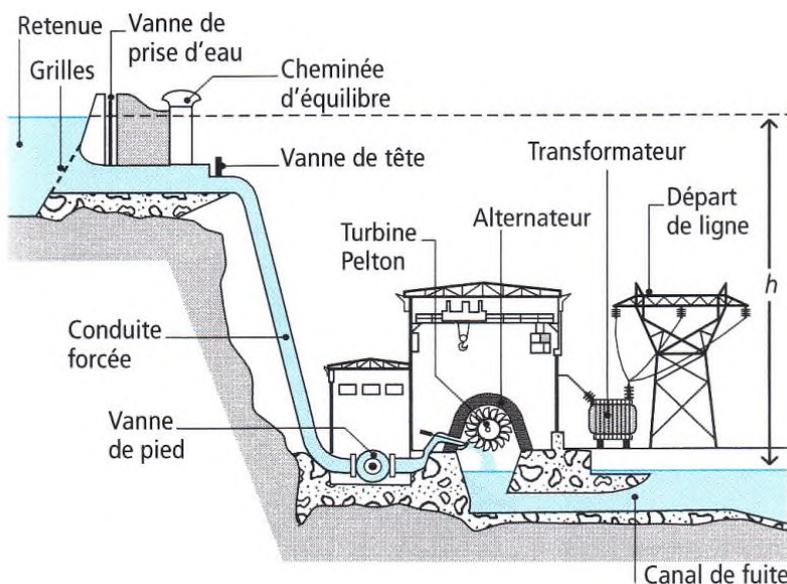
Elles sont situées en montagne. L'alimentation en eau des turbines s'effectue grâce à une conduite forcée. L'énergie produite par ces centrales sert généralement aux heures de pointe, du fait de la rapidité de sa mise en production. Les turbines utilisées sont de type



Turbine Pelton

Les moyennes chutes : $30\text{ m} < h < 200\text{ m}$:

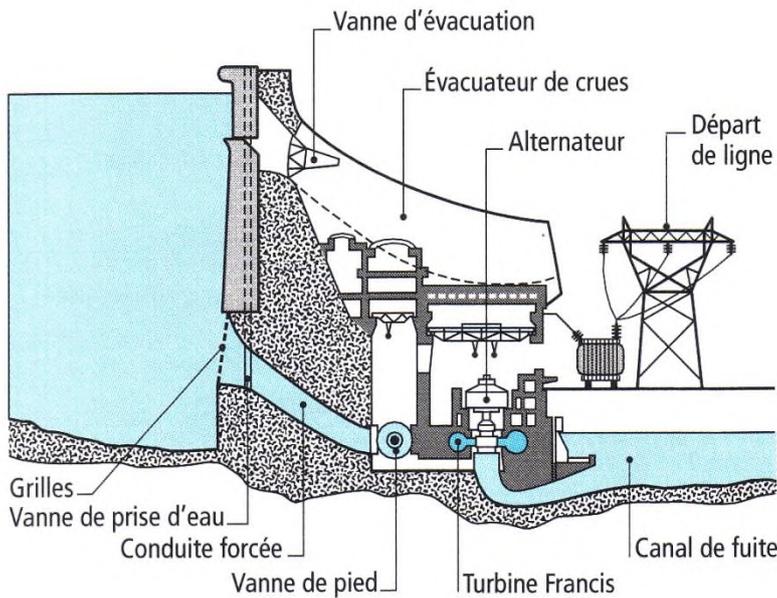
Elles sont situées en moyenne montagne. L'énergie produite par ces centrales sert à la régulation quotidienne ou hebdomadaire de la production. Elle utilise des turbines de types



Turbine Francis

Les basses chutes : $h < 30\text{ m}$:

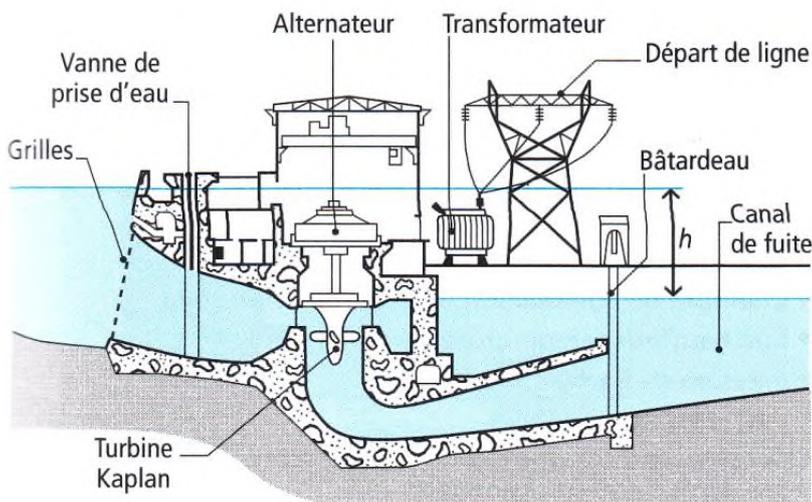On les appelle aussi centrales au fil de l'eau. Elles sont caractérisées par une faible chute, et un débit important. Ces centrales fournissent de l'énergie en permanence. Elles utilisent des turbines en forme d'hélice, de type



Turbine Kaplan

Les stations de pompages :


Ces centrales sont équipées de deux bassins. Aux heures de pointe, l'eau passe du bassin supérieur au bassin inférieur entraînant au passage en rotation une turbine couplée à un alternateur. Pendant les heures creuses, l'eau du bassin inférieur est pompée vers le bassin supérieur pour y être de nouveau stockée.

Centrales thermiques

Principe de fonctionnement




Centrales thermiques à flamme

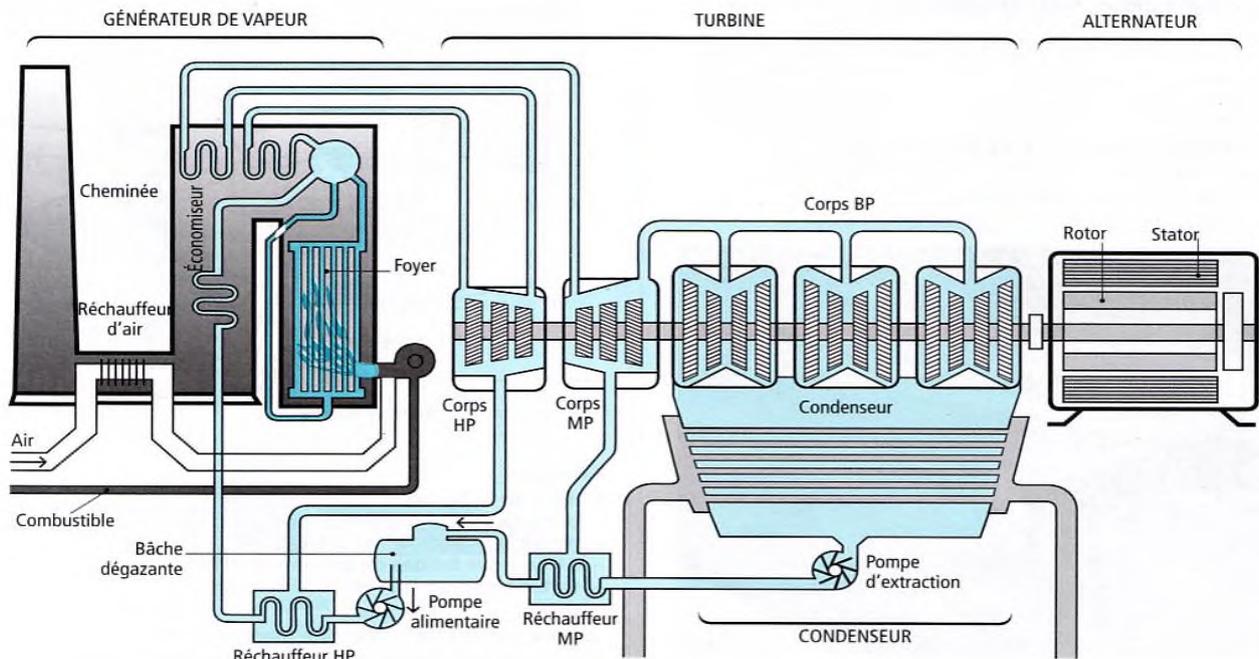

Une centrale thermique à flamme produit de l'électricité en **un combustible** (charbon, gaz ou fioul) dans une chaudière qui **produit de** Cette **vapeur** actionne **une** qui entraîne un



Centrales thermiques nucléaires

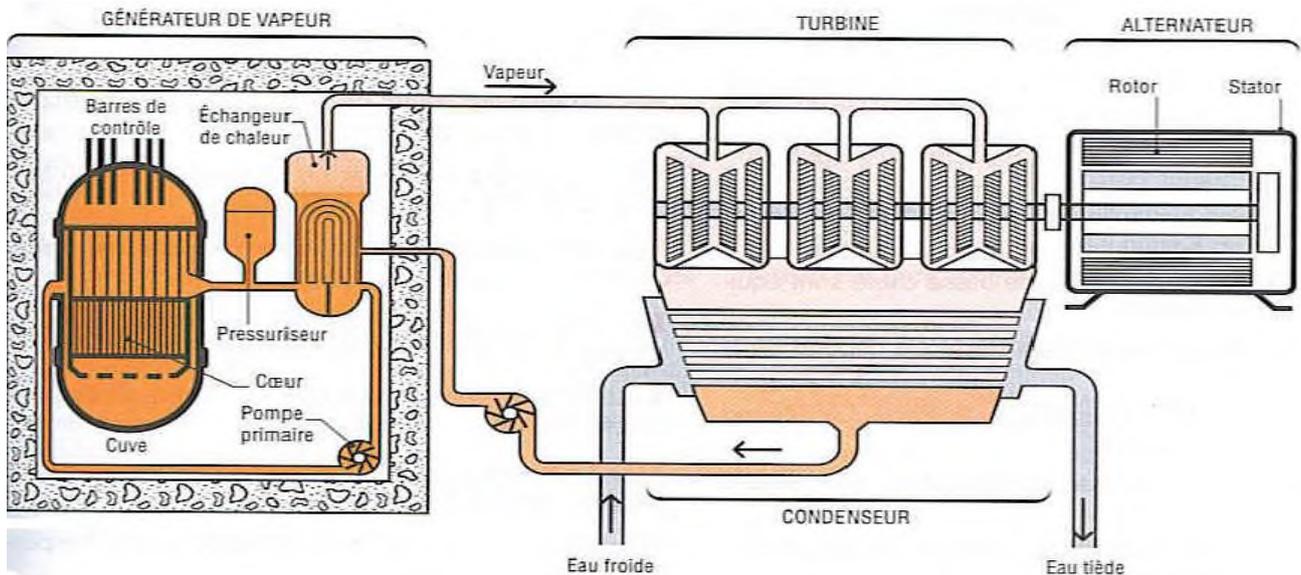

À l'intérieur du réacteur, est le siège d'une réaction nucléaire qui produit une grande quantité de Cette chaleur est continuellement évacuée hors du réacteur vers un échangeur de chaleur grâce à un fluide dit caloporteur.

L'échangeur transfère la chaleur qui vient du réacteur, à un circuit eau-vapeur analogue à celui d'une centrale thermique classique.

La vapeur produite sous forte pression un groupe turbo alternateur, puis se condense dans un condenseur et est ensuite réinjectée dans l'échangeur.


Les centrales éoliennes

Constituées de plusieurs générateurs éoliens situés sur des terrains de fort vent.

Principe de fonctionnement des éoliens

L'énergie primaire utilisée est l'énergie cinétique du Celle-ci sert à actionner les pales (hélice) d'un rotor récupérant de l'énergie en rotation.

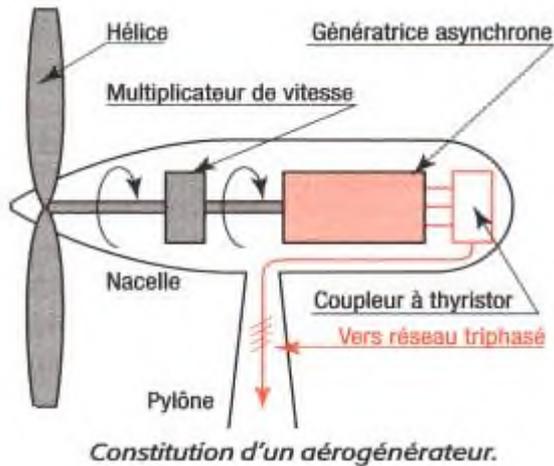Sur ce rotor est accouplée une génératrice (alternateur) qui délivre de l'énergie Elle est utilisée telle qu'elle ou est raccordée au réseau par l'intermédiaire d'un transformateur



3 Sources autonomes

Energie solaire

Il existe deux types d'énergie solaire : le photovoltaïque et le solaire thermique.

Photovoltaïque

L'effet photovoltaïque est simple dans son principe. Les panneaux solaires se composent de constituées de silicium, un matériau semi-conducteur qui abrite donc des électrons. Excités par les rayons du soleil, les électrons entrent en mouvement et produisent de

L'énergie solaire photovoltaïque est surtout utilisée pour la fourniture d'électricité dans les sites isolés : électrification rurale et pompage de l'eau (50%), télécommunications et signalisation (40%), applications domestiques (10%).



Solaire thermique

Le solaire thermique ne produit pas d'électricité mais de Celle-ci permet d'obtenir des températures de l'ordre de 450°C. Cette température permet d'évaporer l'eau qui fait tourner des turbines.

Groupe électrogène

Le fonctionnement d'un groupe électrogène se base sur le principe suivant lequel l'énergie mécanique est produite par un moteur à essence ou moteur (Moteur thermique) qui entraîne un alternateur produisant de l'électricité. Ces groupes sont généralement utilisés comme, alimentation électrique ininterrompue dans les locaux exigeant une continuité de service tel que les hôpitaux, les centres informatiques



Piles et accumulateurs

Les accumulateurs et les piles sont des systèmes électrochimiques servant à stocker de l'énergie. Ceux-ci la restituent sous forme d'énergie électrique.

Piles

Une pile est constituée de deux électrodes de natures différentes plongeant dans une solution conductrice, appelée

Dans une pile, une transformation chimique se produit : une partie de l'énergie chimique des réactifs est transférée au circuit sous forme d'énergie électrique.

Lorsque la pile fonctionne, des réactifs sont consommés : la pile s'

<i>Piles salines</i>	<i>Piles alcalines</i>	<i>Piles au Lithium</i>
Bon marché	Grande capacité (Certaines sont rechargeables)	Calculatrices, PDA, montres Grande capacité massique Coût élevé
		


Accumulateur

L'accumulateur est basé sur un système électrochimique réversible. Il est par opposition à une **pile** qui ne l'est pas. Le terme **batterie** est alors utilisé pour caractériser un **assemblage** de cellules élémentaires (en général rechargeables).

<i>Accumulateurs Ni-Cd</i>	<i>Accumulateur Ni-Mh</i>	<i>Accumulateur Lithium-Ion</i>	<i>Accumulateur Plomb</i>
<p>Avantage : Les plus courants, charge facile, acceptent une surcharge, Possibilité de charge rapide</p> <p>Inconvénient : Problème d'effet mémoire, pollution du Cadmium</p>	<p>Avantage : Plus grande capacité (+40%), pas d'effet mémoire</p> <p>Inconvénient : Charge plus délicate Courant de décharge plus limité</p>	<p>Avantage : La plus grande capacité, Meilleure gestion du niveau de charge</p> <p>Inconvénient : Coût élevé Chargeur spécifique</p>	<p>Avantage : Grande capacité volumique, fort courant de décharge, très faible résistance interne</p> <p>Inconvénient : Très lourds Electrolyte liquide (acide)</p>
			
Tension d'un élément 1,2V	Tension d'un élément 1,2V	Tension d'un élément 3,6V	Tension d'un élément 2V

1 Courant électrique

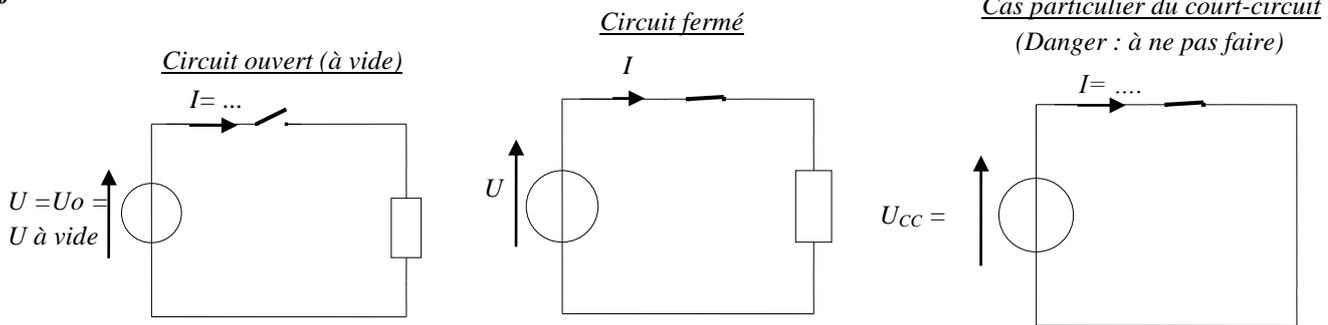Un courant électrique (**déplacement** de porteur des charges) ne peut s'établir que dans un circuit électrique fermé.



Par convention, on dit que le courant sort de la borne (+) du générateur ; il est opposé au sens réel du déplacement des **électrons**.


L'intensité du courant s'exprime en (A). Elle est une grandeur algébrique, elle se mesure à l'aide d'un branché en dans le circuit.

2 Différence de potentiel (d.d.p). Tension

Soit un dipôle AB :


La tension entre le point A et le point B (ou la différence de potentiel entre A et B) est égale au potentiel électrique du point A moins le potentiel électrique du point B.

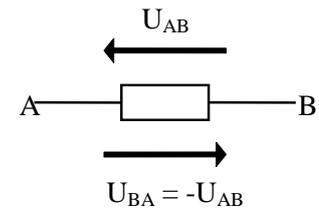La tension s'exprime en (V). Elle est une grandeur algébrique, on la mesure à l'aide d'un monté en



Convention d'orientation des dipôles :


Convention générateur

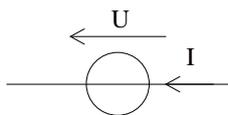

U et I sont de sens.

Les grandeurs tension et courant sont toutes deux considérées positives

Convention récepteur

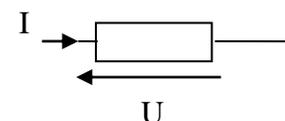



U et I sont de sens

3 Puissance électrique

En physique, une puissance représente une quantité d'énergie par unité de temps. Ainsi, un système qui fournit beaucoup de puissance fournit beaucoup d'énergie (Joules) par secondes, on appelle ça des Watt (1W = 1 J/s).


Pour mesurer la puissance consommée ou fournie par un dipôle, il n'existe qu'un seul type d'appareil :

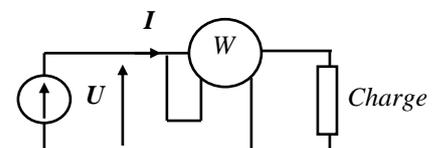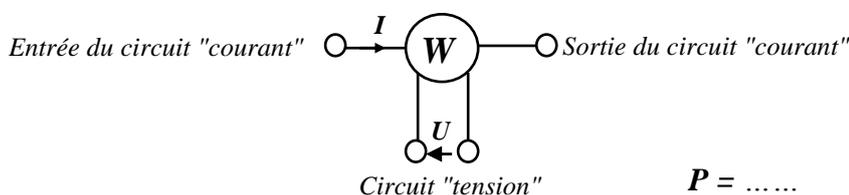Un Wattmètre se symbolise par l'indication **W** et comporte 4 bornes :




4 Fréquence

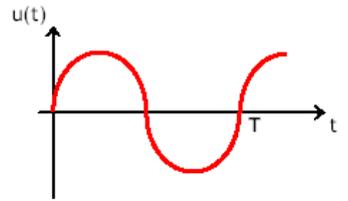Pour un signal périodique $u(t)$, c'est le nombre de par seconde.
L'unité de la fréquence est l'**hertz** (Hz). De ce fait la relation qui lie la fréquence à la période est : $f = \dots\dots\dots$
 T : période en seconde (s). C'est le temps après lequel le signal se répète.



5 Résistances

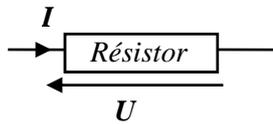Loi d'ohm pour une résistance en convention récepteur



$$U = \dots\dots R : \text{résistance du résistor (en Ohm } \Omega \text{)}$$

(Ceci veut dire qu'aux bornes du résistor R , il y a la tension U et qu'il est traversé par le courant I).

Expression de la résistance

$$R = \dots \frac{\dots}{\dots}$$

- L en m (mètre)
- s en m^2
- ρ résistivité du résistor en Ωm

Avec **la résistivité** dépend de la température par la relation : $\rho_t = \rho_0 (1 + at)$

- ρ_t : résistivité à la température t et ρ_0 résistivité à la température $0^\circ C$
- a : le coefficient de température du résistor

$$\text{Soit } R_t = R_0 (1 + at)$$

Applications numériques

1) Une rallonge électrique de **5 m** est composée de **2 conducteurs** de cuivre de section égale à **0,75 mm²**.
Quelle est la valeur de sa résistance ($\rho = 1,6 \cdot 10^{-8} \Omega m$) :

2) Un radiateur électrique porte les indications suivantes : **230 V**, **1500 W**. L'élément chauffant a une longueur de **2 m** et une section de **0,8 mm²**.

Calculer la valeur de l'intensité I du courant consommée :

Calculer la valeur de la résistance R de l'élément chauffant :

Calculer la valeur de la résistivité ρ de l'élément chauffant :

Effet joule

Tout conducteur électrique d'une certaine résistance R parcouru par le passage du courant I s'échauffe. Il se produit un dégagement de chaleur. Le phénomène est général et il constitue l'**effet Joule** :

- Puissance dissipée en chaleur : $P = \dots\dots\dots$
 $W \quad \Omega \quad A$
- Energie dissipée en chaleur : $W = \dots\dots\dots$
 $J \quad \Omega \quad A \quad s$

Remarque :

- Si le temps est en heure (h), alors l'unité d'énergie est le Wh soit $1 Wh = \dots\dots\dots J$
- Exemple : le compteur électrique chez un abonné mesure l'énergie en $KWh = \dots\dots\dots KJ$

Conséquences technologique

• Avantages :

- L'effet joule est mis à profit pour le fonctionnement des appareils fournissant de la chaleur : four, radiateur ...
- Effet utilisé dans les : fusibles, disjoncteur thermique...

• Inconvénients :

- Pertes d'énergie dans le transport de l'électricité.
- Dégagement de chaleur dans les appareils.
- Cas particulier pour un **résistor** : Toute la puissance qu'il consomme est transformée en chaleur.

Applications numériques (cocher pour dire oui)

1) L'effet joule est-il utile pour les appareils suivants :

- Aspirateur Tube fluorescent Lampe halogène Grille-pain

2) Un moteur a une résistance interne de 2Ω . IL est traversé par un courant de $8 A$ lorsqu'il fonctionne sous $190 V$. Quelle est la valeur de la puissance P perdue en chaleur :

- 16 W 128 W 380 W 72 200 W

3) Une résistance de chauffage électrique a une puissance de $1500 W$ pour une valeur d'intensité du courant de $6,5 A$. Déterminer la valeur de la résistance R de l'élément chauffant :


4) Pour un résistor au carbone codé $R = 470 \Omega$, le constructeur indique une puissance maximale de $2 W$. Quelle est la valeur maximale de l'intensité I du courant pour ce composant ?

- 2,35 A 0,94 A 65 mA 4,25 mA

Association de résistances

Association série

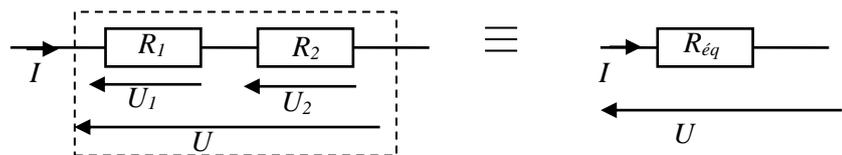Des dipôles sont en série lorsqu'ils sont traversés par le même **courant** et partagent une même connexion qui ne soit pas un nœud de courant.



$U = U_1 + U_2 = \dots\dots\dots$ Soit: $U = \dots\dots\dots$

Donc : $R_{eq} = \dots\dots\dots$ **En série, les résistances** $\dots\dots\dots$

Applications numériques :

Calculer les valeurs suivantes :


$R_{eq} = \dots\dots\dots$

$I_t = \dots\dots\dots$

$U_1 = \dots\dots\dots$


$U_2 = \dots\dots\dots$

$U_3 = \dots\dots\dots$

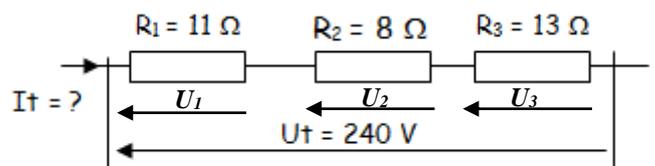


Association parallèle

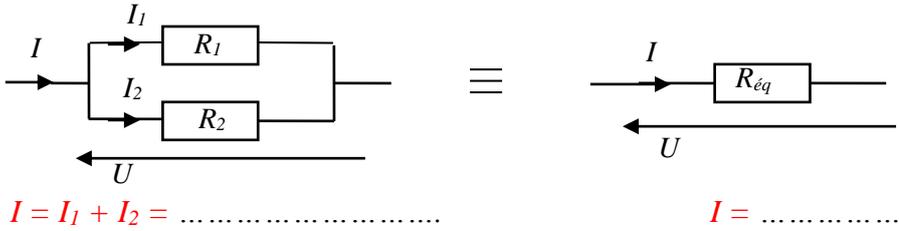Des dipôles sont en parallèle, lorsqu'ils sont soumis à la même **tension** et sont connectés bornes à bornes.



Donc: $\frac{I}{R_{eq}} = \dots\dots\dots$ Soit : $R_{eq} = \dots\dots\dots$

Applications numériques :

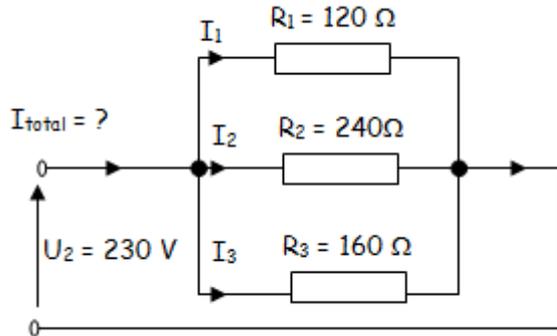

- 1) Calculer la valeur de la résistance R_{eq} :
.....
.....
- 2) Calculer la valeur de l'intensité du courant I_{total} :
.....
.....
- 3) Calculer la valeur de l'intensité du courant I_1 :
.....
.....
- 4) Calculer la valeur de l'intensité du courant I_2 :
.....
.....

5) Calculer la valeur de l'intensité du courant I_3 :
.....
.....

Données techniques des résistances

Les résistances sont les composants les plus utilisés dans les circuits ; on en trouve de nombreux types, différents par leur structure, leur forme, leurs caractéristiques électriques selon la technique de fabrication adoptée et l'emploi auquel elles sont destinées. Les résistances peuvent être **fixes** ou **réglables**.


Résistances fixes

Ces résistances possèdent une valeur déterminée et se présentent sous trois types : **aggloméré**, **à couche** et **bobiné**. La valeur de la résistance nominale en ohm est indiquée en clair, ou avec le code des couleurs sur le composant. La tolérance c'est la fourchette des valeurs **extrêmes** entre lesquelles le constructeur garanti la valeur réelle.

Ses caractéristiques :

Sa résistance : elle est donnée par le code des couleurs.

Marquage d'une résistance

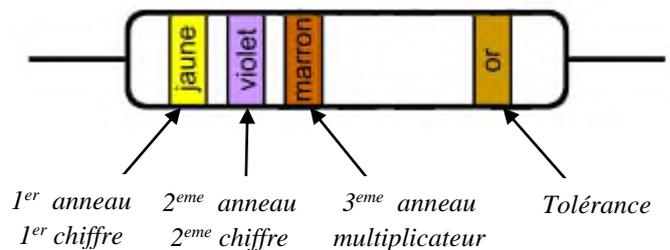

Exemple :

Couleurs : jaune – violet - marron - or

La valeur de la résistance est :
.....

La valeur réelle est comprise entre :
.....

Code des couleurs

Couleur	1er anneau 1er chiffre	2ème anneau 2ème chiffre	3ème anneau multiplicateur	Tolérance
Noir	0	0	x 1	
Marron	1	1	x 10	+ ou - 1 %
Rouge	2	2	x 100	+ ou - 2 %
Orange	3	3	x 1 000	
Jaune	4	4	x 10 000	
Vert	5	5	x 100 000	+ ou - 0,5 %
Bleu	6	6	x 1 000 000	+ ou - 0,25 %
Violet	7	7	x 10 000 000	+ ou - 0,10 %
Gris	8	8		+ ou - 0,05 %
Blanc	9	9		
Or			x 0,1	+ ou - 5 %
Argent			x 0,01	+ ou - 10 %

Sa tolérance : pourcentage en plus ou en moins autour de sa valeur nominale (limites dans lesquelles se trouve la valeur mesurée),

Il existe des séries normalisées pour chaque précision voulue.

La série **E₆** qui est la série de valeur nominale à **20 %**.

La série **E₁₂** qui représente les valeurs d'une série à **10 %**.

La série **E₂₄** qui est la série à **5 %**.

E₆	10				15				22				33				47				68			
E₁₂	10		12		15		18		22		27		33		39		47		56		68		82	
E₂₄	10	11	12	13	15	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	43	47	51	56	62	68	75	82	91

Sa puissance : c'est la puissance que l'élément peut **dissiper** d'une façon continue sans risque de détérioration.

On trouve les puissances suivantes : **1/8W, 1/4W, 1/2W, 1W, 2W, 3W et 4W** dont les dimensions varient proportionnellement.

Résistances réglables

Potentiomètres

Les potentiomètres sont identiques, dans leur principe, aux ajustables, mais ils sont nettement plus volumineux et munis d'axe, sur lequel on peut au besoin adapter un bouton de réglage.



Résistances ajustables

On appelle ajustables ou potentiomètres ajustables des résistances dont la valeur est **variable** et peut être **ajustée** par l'utilisateur.

Ces résistances se présentent sous la forme d'un petit boîtier muni de trois pattes et d'un curseur rotatif, à souder sur le circuit imprimé.

Il existe une grande variété de modèles, à piste de carbone ou à piste cermet, capotés ou non, horizontaux (pour un montage "couché") ou verticaux (montage "debout").

Elles s'ajustent en tournant, à l'aide d'un tournevis, le curseur central.



6 Alimentations stabilisées

Présentation

Les alimentations stabilisées sont utilisées pour fournir une **tension continue**. On en trouve pratiquement dans tous les appareils électroniques. (Audio, vidéo, ordinateur, etc...)


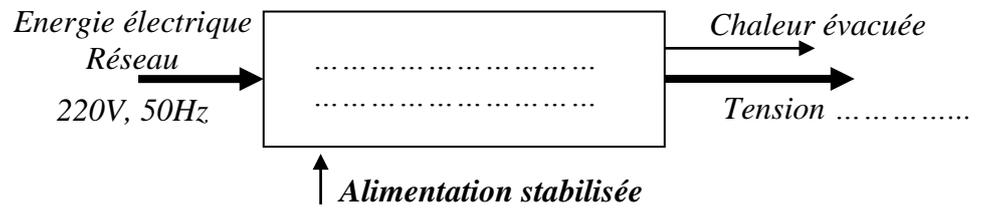



Schéma de principe

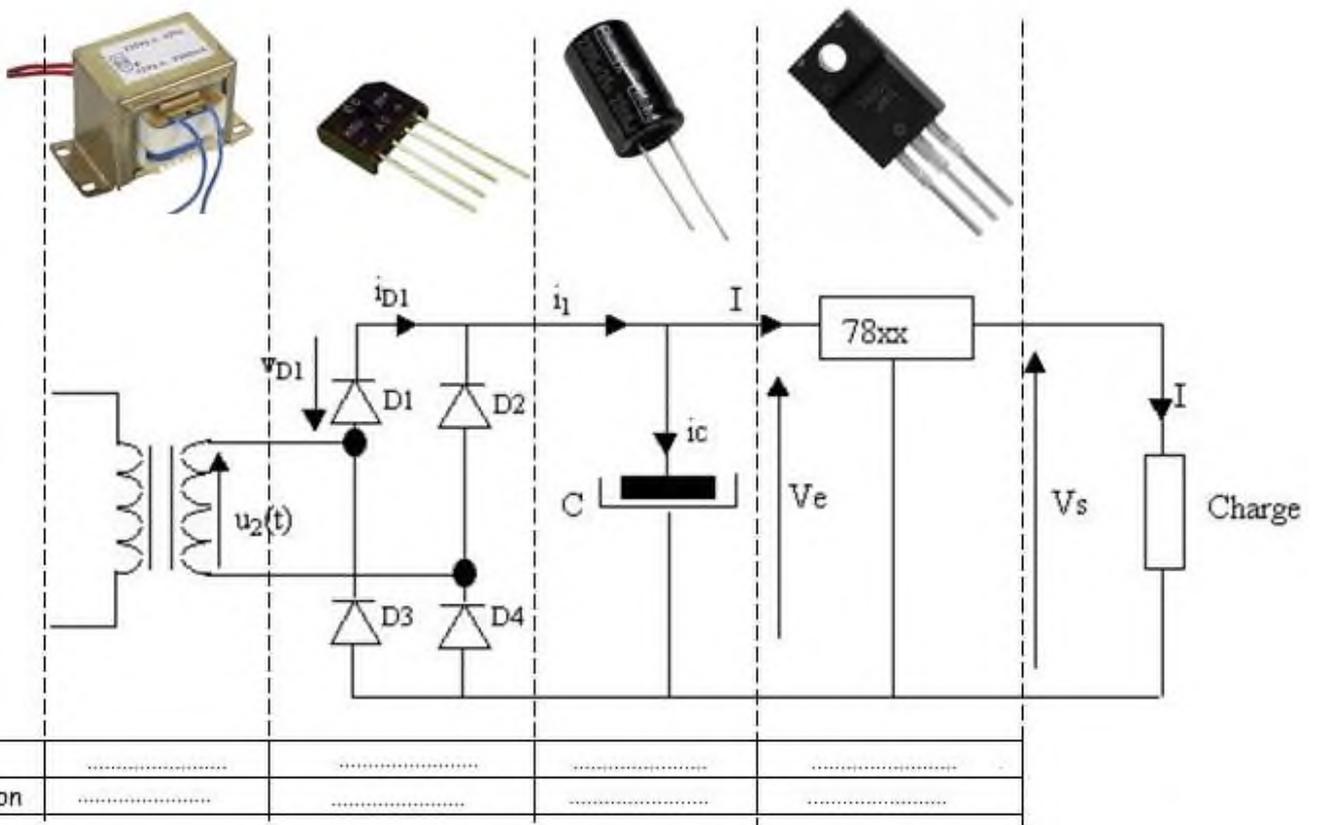

Fonctionnement

Fonction abaisser la tension

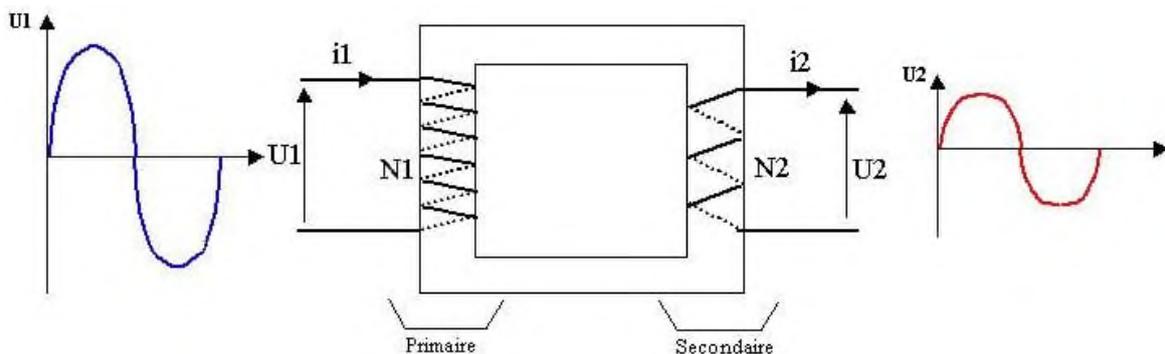Cette fonction est réalisée par un Il permet de diminuer l'amplitude de la tension secteur.



Rapport de transformation

Un transformateur est caractérisé par son rapport de transformation. Ce rapport est fonction du nombre de spires des enroulements primaire et secondaire :

$m = \dots\dots\dots$


Avec : U_1 : tension primaire N_1 : nombre de spires primaires
 U_{20} : tension à vide secondaire N_2 : nombre de spires secondaires

Puissance apparente d'un transformateur

L'autre caractéristique d'un transformateur est la puissance transmise du primaire vers le secondaire. Cette puissance est appelée **puissance apparente S** et s'exprime en VA (voltampère) et est égale à $S = U I$ donc dans notre cas : $S = \dots\dots\dots$

Fonction redresser la tension

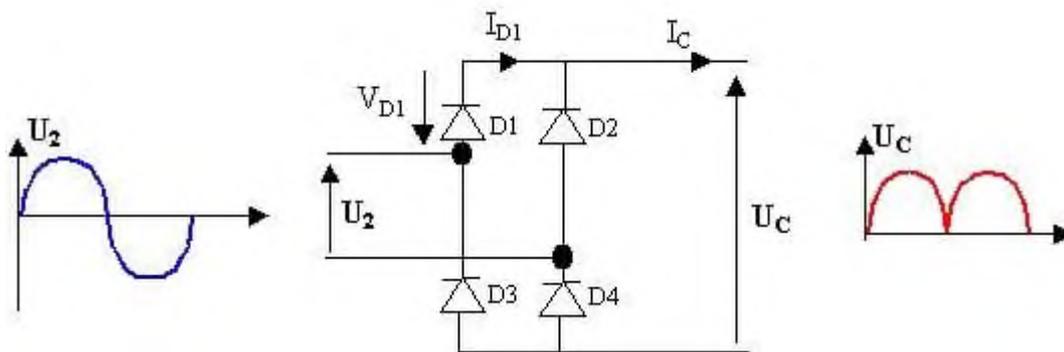Cette fonction est réalisée par un pont de diode. L'opération consiste à redresser l'alternance négative. On parle de tension continue redressée



Alternance positive

La tension $U_2(t)$ est positive, les diodes D1 et D4 se mettent à conduire. Les diodes D2 et D3 sont bloquées car la tension à leurs bornes est négative.

- D1 et D4
- D2 et D3


Alternance négative

La tension $U_2(t)$ est négative, les diodes D2 et D3 se mettent à conduire. Les diodes D1 et D4 se bloquent car la tension à leurs bornes est négative.

- D2 et D3
- D1 et D4

Fonction filtrer la tension

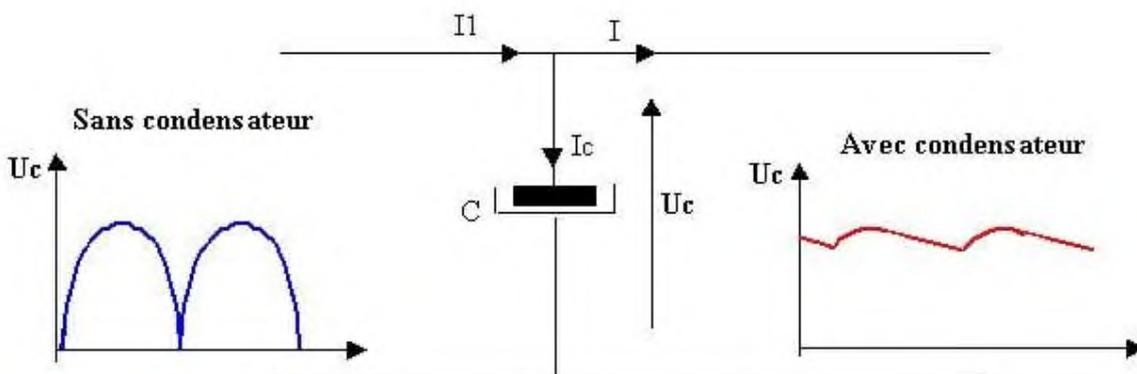Après redressement, la tension de sortie aux bornes du pont redresseur est loin d'être continue. Le filtrage a pour but de transformer cette tension en une tension légèrement ondulée. L'élément utilisé pour réaliser cette fonction est




Loi électrique du condensateur

Charge électrique Q : $Q = C \cdot U = I \cdot t$ ou $\Delta Q = C \cdot \Delta U = I \cdot \Delta t$

- Q : charge électrique s'exprime en Coulombs
- C : capacité en Farad
- U : d.d.p. entre armature en Volt

Fonction réguler la tension

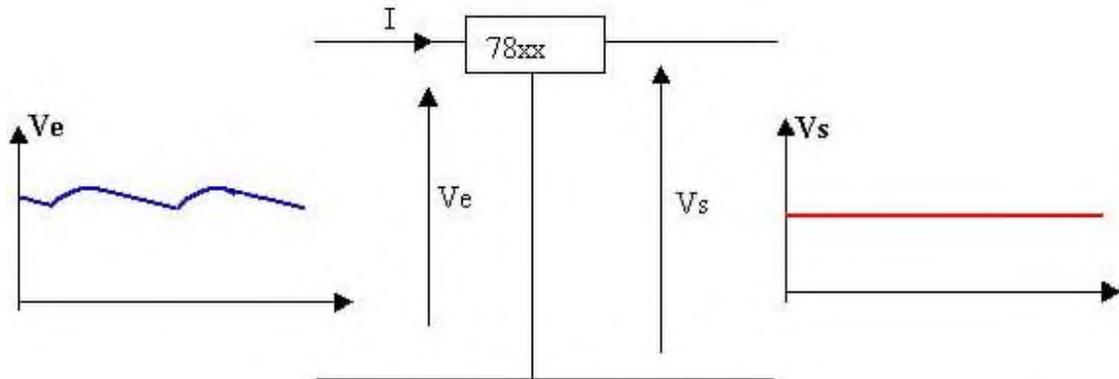
Malgré le filtrage, la tension aux bornes du condensateur n'est pas parfaitement continue, elle présente une légère Pour obtenir une tension parfaitement continue, on utilise un



Caractéristique du régulateur

Un régulateur de tension possède trois bornes :

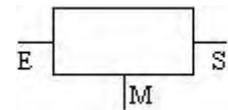
- Une entrée **E** recevant la tension redressée filtrée,
- Une sortie **S** qui délivre une tension très précise à la charge à alimenter,
- Une masse **M** reliée à la polarité **négative** de la tension redressée filtrée.



Fonctionnement du régulateur

La tension d'entrée du régulateur doit être suffisamment **grande** afin de maintenir **Vs constante**.

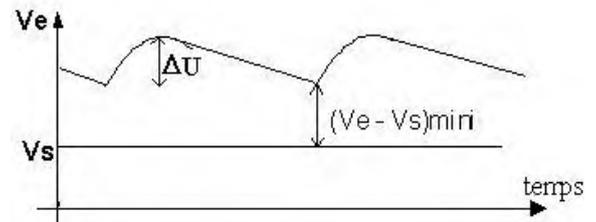Les constructeurs donnent une tension d'entrée minimum à respecter afin d'assurer le fonctionnement correct du régulateur.



Aspect énergétique

- Puissance absorbée par le montage : **$P_a = V_e \cdot I$** .
- Puissance fournie à la charge : **$P_u = V_s \cdot I$** .
- Puissance perdue par effet joule : **$P_p = (V_e - V_s) \cdot I$** .
- Le rendement du montage est donc : **$\eta = P_u / P_a = V_s / V_e$** .

Remarques

Pour obtenir un rendement convenable, la valeur de la tension d'entrée V_e doit être la plus près possible de V_s . Mais la tension $(V_e - V_s)$ ne peut descendre en dessous d'une valeur minimale (valeur imposée par le régulateur, de l'ordre de 2 à 3 Volts).

Donc, la tension d'entrée non régulée V_e ne devra jamais être inférieure à $(V_s + (V_e - V_s)_{\text{mini}})$ sinon la tension de sortie ne sera plus constante.


1 Protection des personnes

L'électricité ne sent pas, ne se voit pas et ne s'entend pas, ce qui la rend pour les utilisateurs. En effet, la mauvaise utilisation de l'électricité peut entraîner plus ou moins graves.


Effets physiologiques du courant électrique

Effet du courant sur le corps

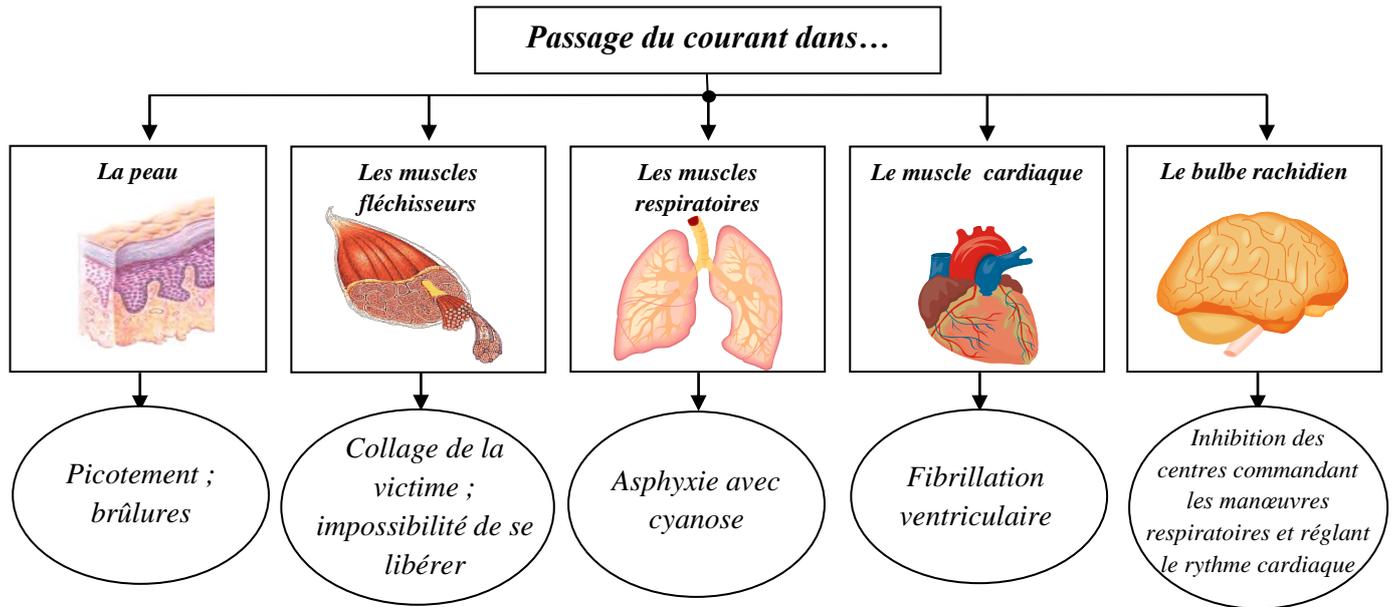Les effets et dommages provoqués dépendent du trajet du courant électrique dans le corps humain. Certains organes souffrent plus fortement des chocs électriques.



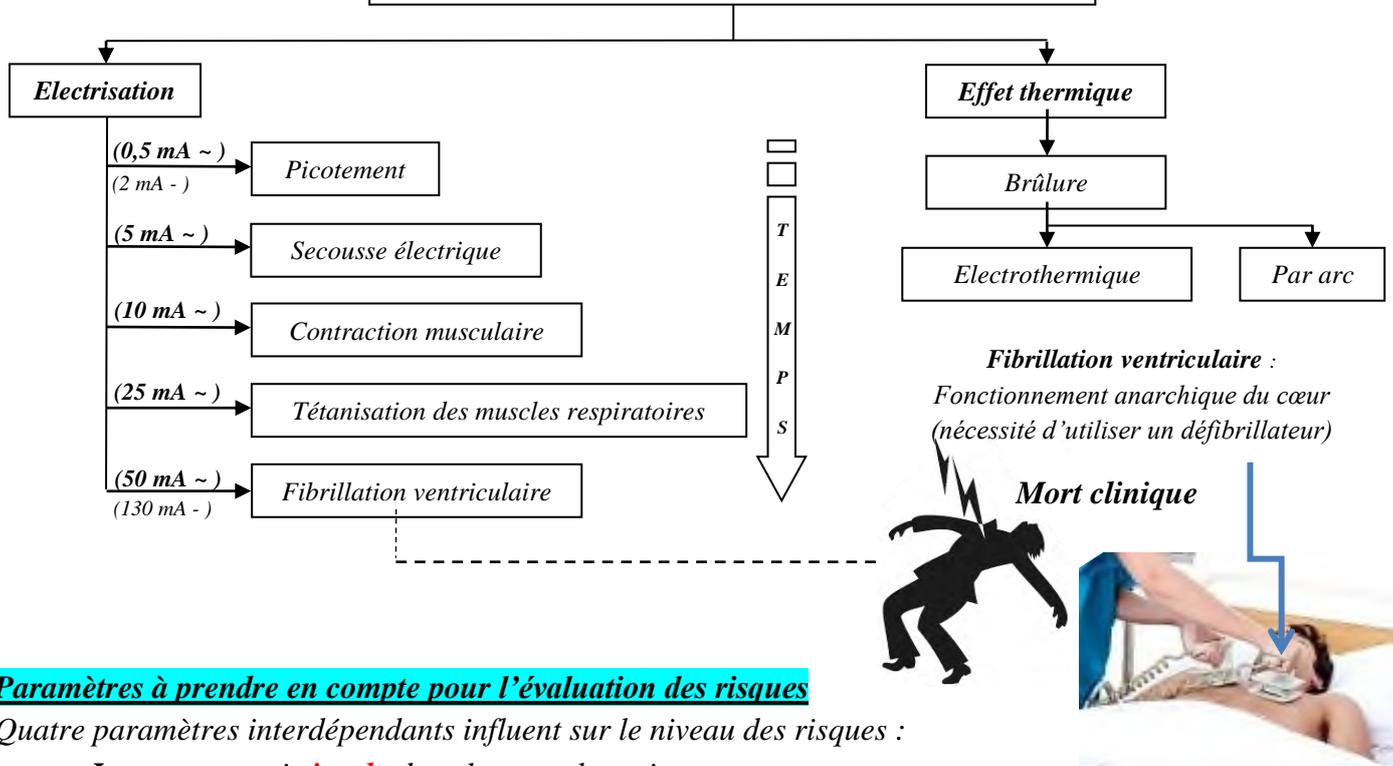Principaux effets du courant électrique sur l'homme




Paramètres à prendre en compte pour l'évaluation des risques

Quatre paramètres interdépendants influent sur le niveau des risques :

- I_c : courant qui **circule** dans le corps humain,
- U_c : tension **appliquée** au corps,
- R : résistance **du corps**,
- t : temps de **passage** du courant dans le corps.

Relation entre le temps de passage du courant de choc dans le corps humain et l'intensité de ce courant

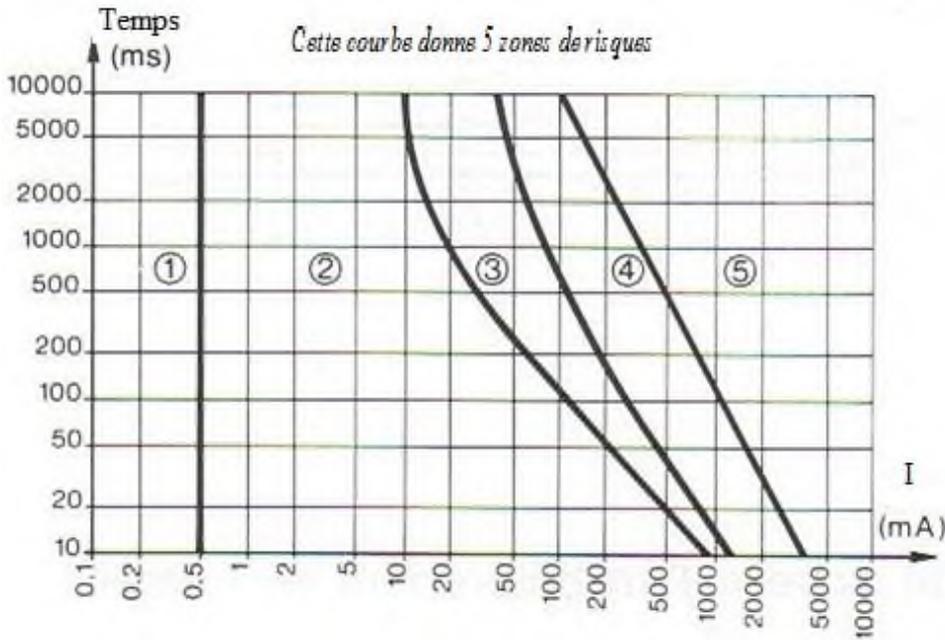

Zone 1 : Courant inférieur au seuil de perception (0,5 mA).


Zone 2 : Contractures musculaires (tétanisation). Bien que semblant sans risques, ces effets du courant peuvent provoquer une chute de la personne avec toutes les conséquences que cette chute peut avoir.

Zone 3 : Paralysie respiratoire. Sans secours rapides (respiration artificielle) l'accidenté risque de mourir par asphyxie.

Zone 4 : Possibilité de fibrillation ventriculaire inférieure à 50 %.

Zone 5 : Possibilité de fibrillation ventriculaire supérieure à 50 %. La fibrillation ventriculaire, c'est la mort certaine en l'absence de secours adaptés et immédiats.

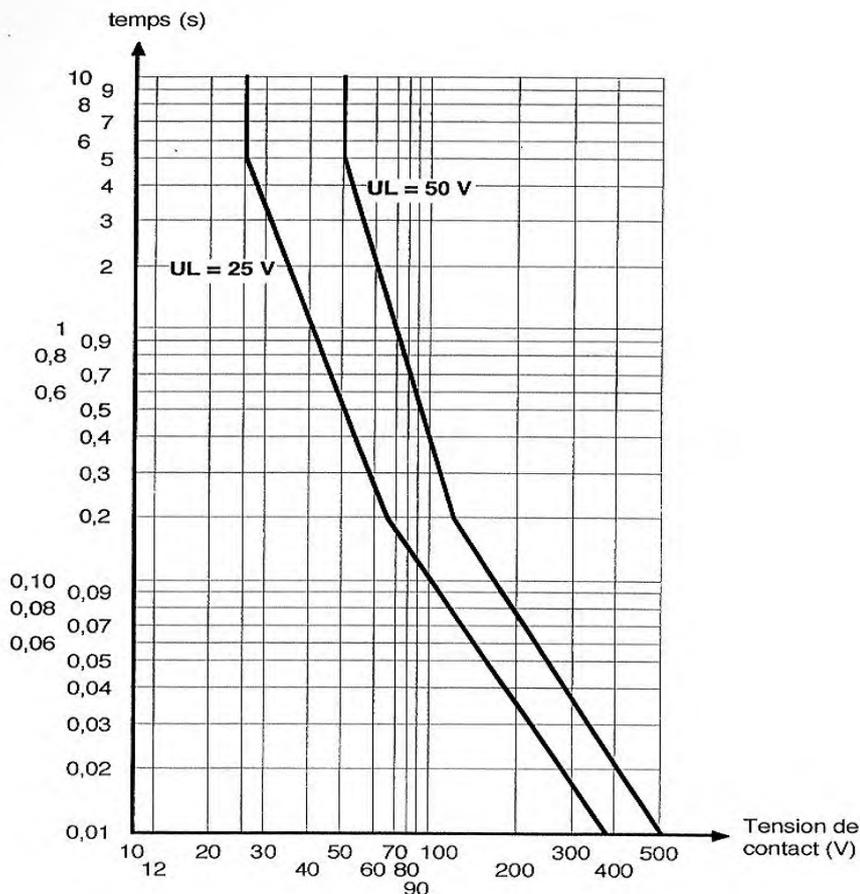Relation entre le temps de passage du courant de choc dans le corps humain et la tension de contact



Selon le type de local, la norme NFC 15-100 précise, pour une tension d'alimentation en courant alternatif, deux valeurs de tensions limites conventionnelles de sécurité U_L :


- $U_L = 25 \text{ V}$ pour les locaux mouillés,
- $U_L = 50 \text{ V}$ pour les locaux secs.

Ces tensions, non **dangereuses** dans des environnements précis, définissent des courbes où les risques sont contrôlés en fonction du temps de passage du courant dans le corps.

Applications numériques

Lors d'un défaut dans un local sec ($U_L = \dots$), si la tension de contact vaut 100 V, le dispositif de protection doit couper le circuit en moins de :

Formes d'accidents

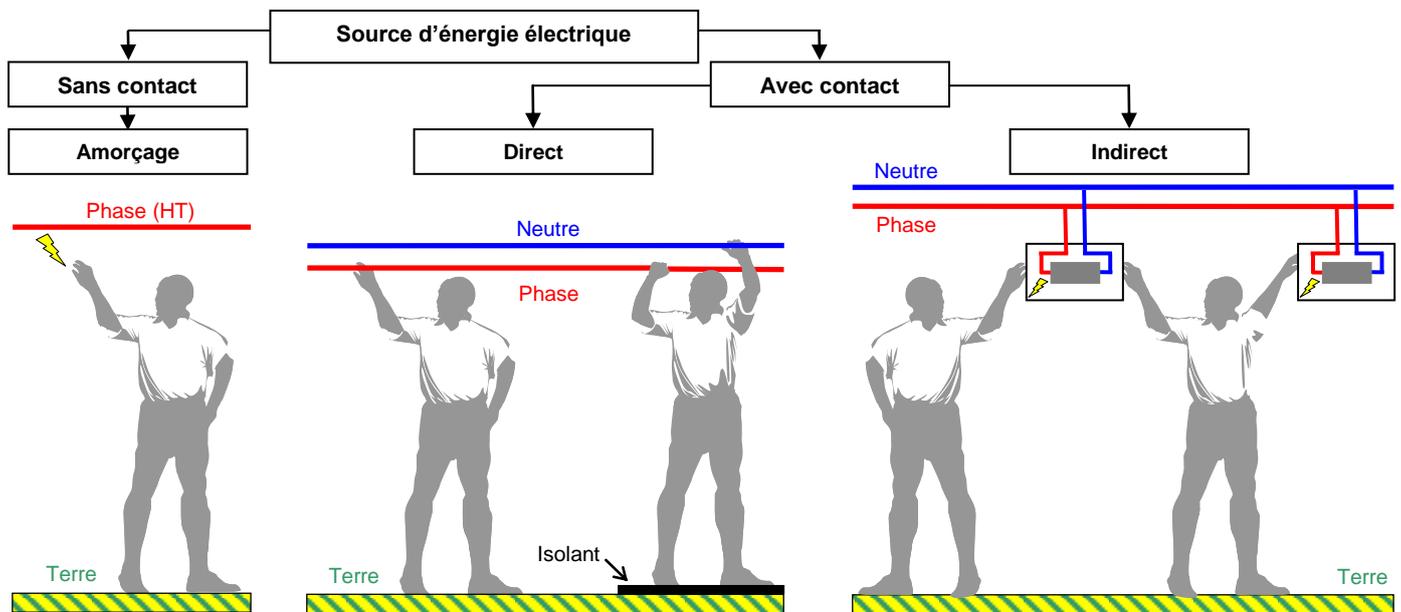

Contacts directs

Qu'appelle-t-on un contact direct ?

C'est le contact d'une personne avec une partie d'un équipement ou d'une installation normalement sous tension.

Moyens de protection

Les dispositions de protection contre les risques de contacts directs ont pour but d'assurer la mise hors de portée de **pièces nues** sous tension accessibles aux travailleurs.

La protection peut être obtenue par l'un des trois moyens suivants :

- L'..... des parties actives du matériel électrique (gaine, cache bornes, etc.).
- La protection au moyen d'..... et de (coffrets, tableaux, etc.) qui permettent de rendre le matériel électrique inaccessible.
- Mise hors de portée, par : C'est le cas des lignes aériennes à haute tension et basse tension.

Contacts indirects

Qu'appelle-t-on un contact indirect ?

C'est le contact d'une personne avec une masse métallique mise accidentellement sous tension par défaut d'isolement. Ce type de contact est très dangereux car, contrairement au contact direct, il n'est pas lié à l'imprudence ou à la maladresse de l'utilisateur.

Différents moyens de protection

Utilisation de la Très Basse Tension (TBT)

La protection est assurée aussi bien contre les contacts directs qu'indirects lorsque la tension ne dépasse pas celle donnée dans le tableau. Les installations en TBT doivent être alimentées à partir de sources de sécurité, c'est à dire parfaitement isolées des installations de tension supérieure (exemple : transformateurs d'isolement, piles, accumulateurs, ...)

Tension limite		Exemples d'utilisation
En alternatif	En continu	
50 V	120 V	Locaux d'habitation, bureaux, locaux non mouillés
25 V	50 V	Locaux mouillés, chantiers extérieurs secs
12 V	25 V	Piscines, volume dans salle de bain

Association de la mise à la terre avec des dispositifs de coupure automatique de l'alimentation


Dans le cas d'installations alimentées directement en BT par Lydec (régime TT), on utilise un dispositif à coupure automatique de l'alimentation en cas de défaut : **à courant différentiel résiduel (DDR)**.

Disjoncteur différentiel à courant résiduel (D.D.R.)

Le disjoncteur différentiel magnéto thermique est aussi appelé Dispositif Différentiel à courant Résiduel (DDR), qui a pour rôle d'assurer :

- La protection des circuits contre les courants de défauts de surcharge et de court-circuit (fonction disjoncteur magnéto – thermique).
- La protection des personnes contre les contacts indirects, fuite de courant à la terre (fonction différentielle).

Fonctionnement

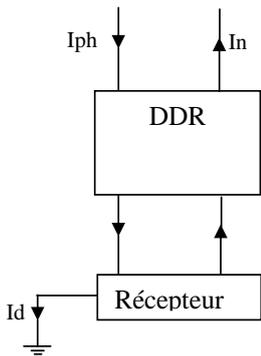

- **Pas de défaut** : $I_d = \dots$
 ➤ $I_{ph} = I_n$
 ➤ le DDR **ne** **pas**.
- **Défaut** : $I_d \neq 0$ ➤ $I_{ph} > I_n$
 ➤ le DDR **déclenche** si le courant de défaut est supérieur à sa sensibilité $I\Delta n$.

symboles

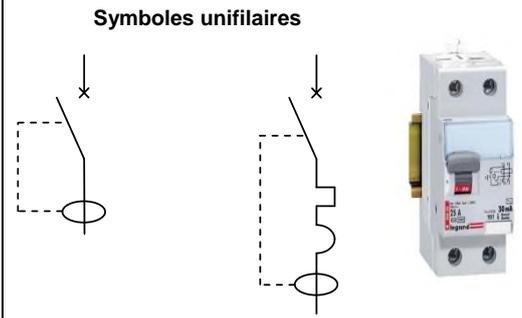


Tableau : Sensibilité DDR / Résistance maxi prise de terre

	Valeur de DDR	Résistance maxi de la prise de terre pour une $U_L = 25 V$	Résistance maxi de la prise de terre pour une $U_L = 50 V$
Basse sensibilité	1000 mA	25 Ω	50 Ω
	650 mA	38 Ω	76 Ω
Moyenne sensibilité	500 mA	50 Ω	100 Ω
	300 mA	83 Ω	166 Ω
	100 mA	250 Ω	500 Ω
Haute sensibilité	30 mA	830 Ω	1660 Ω
	10 mA	2490 Ω	4980 Ω

Remarque :

En fait le dispositif déclenche sur une plage, c'est à dire qu'il est susceptible de fonctionner entre $I\Delta n/2$ et $I\Delta n$.

Règles à respecter :

- Le neutre de l'installation doit être relié à la terre. C'est le travail de Lydec, quand le poste de transformation n'appartient pas à l'utilisateur (domestique, petite industrie...)
- Interconnecter les masses et les relier à une prise de terre différente de la prise de terre du neutre. C'est à la charge de l'utilisateur.
- Mettre en place un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR) de calibre :

$I\Delta n \leq \dots$ Avec :

- U_L : Tension limite de sécurité du local.
- $I\Delta n$: Calibre du DDR (multiple de 3 ou de 1).
- R_A : Résistance de terre de l'installation.

C'est à la charge de l'utilisateur.

2 Protection des biens

Cette fonction va concerner les équipements électriques eux-mêmes. En effet, un incident électrique peut les amener à la destruction (par un échauffement excessif par exemple), au pire à un incendie voire une explosion. Les protections sont nécessaires pour conserver les installations en état de fonctionnement et pour assurer la continuité d'alimentation des circuits non concernés par un défaut.

Défauts et dangers sur les installations

Défauts

Surintensité : Tout courant à la valeur assignée (valeur normale d'emploi) correspondant à un accroissement anormal du courant absorbé par le circuit, on distingue :

Surcharge : accroissement du courant absorbé par le circuit due à une demande de puissance plus importante.

Exemple : plusieurs radiateurs sur une même prise de courant ou moteur électrique bloqué.

Court-circuit : Elévation brutale du courant absorbé par le circuit due à un contact électrique entre deux conducteurs de polarité

Exemple : 2 conducteurs dénudés qui se touchent.

Surtension : Elévation anormale de la due à un défaut d'isolement avec une installation de tension plus élevée, des surtensions atmosphériques, des phénomènes de résonance.


Baisse de tension : Baisse anormale de la tension.

Principe de base de la protection

La protection des installations consiste donc :

- à déterminer la nature des défauts (par exemple des fils mal isolés qui entraînent un court-circuit),
- puis à les détecter (par des détecteurs à l'aide de lois physiques),
- et, enfin, à interrompre absolument le circuit en défaut (par coupure du courant).

Défauts

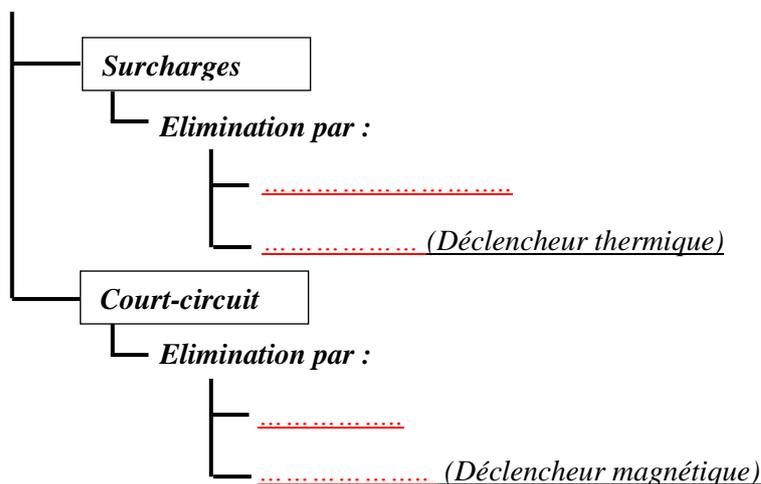


L'énergie pneumatique utilise comme fluide pour le transport de l'énergie, et sa transformation en énergie mécanique.

1 Constitution d'une installation pneumatique

La production est assurée par une installation (ci-dessous) qui comprend :

- Un actionné par un moteur électrique (pression de 7 à 10 bars).
- Un **accumulateur** d'énergie.
- Des **dispositifs de sécurité et de** (Soupape de sûreté, purges, filtres...).
- Des circuits de distributions généralement réalisés en
- Un repérage suivant la norme NF E 04-054 qui permet une visualisation rapide de l'installation : pour l'air comprimé, on peint un anneau vert clair suivi d'un anneau rouge pour indiquer qu'il est sous pression.

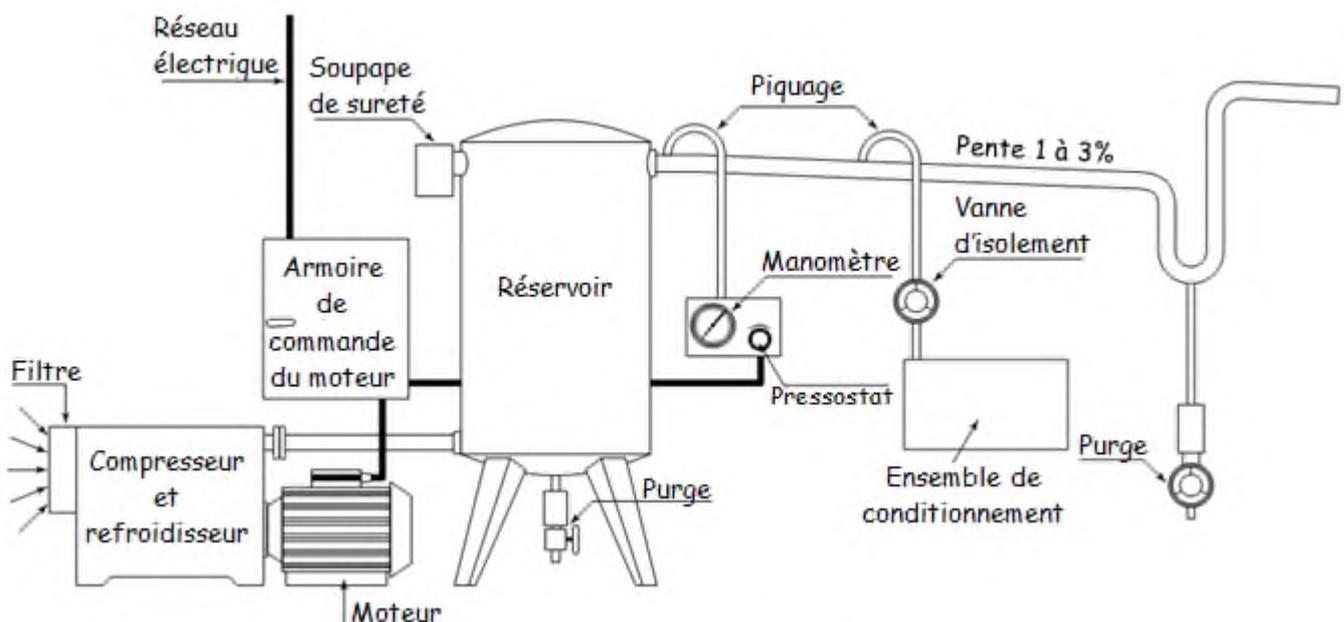L'air comprimé est chargé d'impureté et d'eau qu'il faut éliminer pour assurer la longévité du matériel.



2 Production de l'énergie pneumatique

La production d'air comprimé est relativement aisée et nécessite principalement un compresseur, un filtre d'aspiration, un refroidisseur, un sécheur, un accumulateur, des purges et une armoire

Compresseur :

Il a pour rôle d'..... la pression de l'air.

Deux types de compresseurs sont utilisés industriellement.

- **Compresseurs volumétriques** : une quantité d'air à pression P_1 est enfermée dans une enceinte à volume variable, on diminue le de l'enceinte : la pression augmente jusqu'à P_2 , cet air est alors dirigé vers le point d'utilisation.
- **Turbocompresseurs** : une vitesse élevée est communiquée à l'air basse pression. L'air acquiert une énergie, il est alors canalisé vers le point d'utilisation, son énergie cinétique se transformant en augmentation de

Stockage :

Le compresseur a souvent un débit pulsé, la pression d'air est donc variable.

Un réservoir permet d'..... ces variations de pression jusqu'à les rendre négligeables.

Le réservoir permet également de ménager des temps d'..... dans le fonctionnement du compresseur.

3 Réseau de distribution de l'air

La distribution d'énergie pneumatique se fait par rigides reliées par des cols de cygnes pour éviter de recevoir des impuretés ou de l'eau pouvant séjourner dans les conduites.

Pour supprimer ces impuretés ou ces eaux stagnantes, il y a des au point bas de chaque raccordement, et les canalisations ont une légère pente.


4 Conditionnement de l'air (Unité F.R.L.)

Avant d'utiliser l'air, il faut le filtrer, l'assécher, le graisser et réguler sa pression.

Ainsi, avant chaque SAP (Système Automatisé de Production), on place une unité de conditionnement F.R.L. (appelées aussi « Tête de ligne ») qui l'énergie pneumatique au système.

Cette unité F.R.L. est constituée d'un Filtre, d'un Mano-Régulateur et d'un Lubrificateur.

Symbole

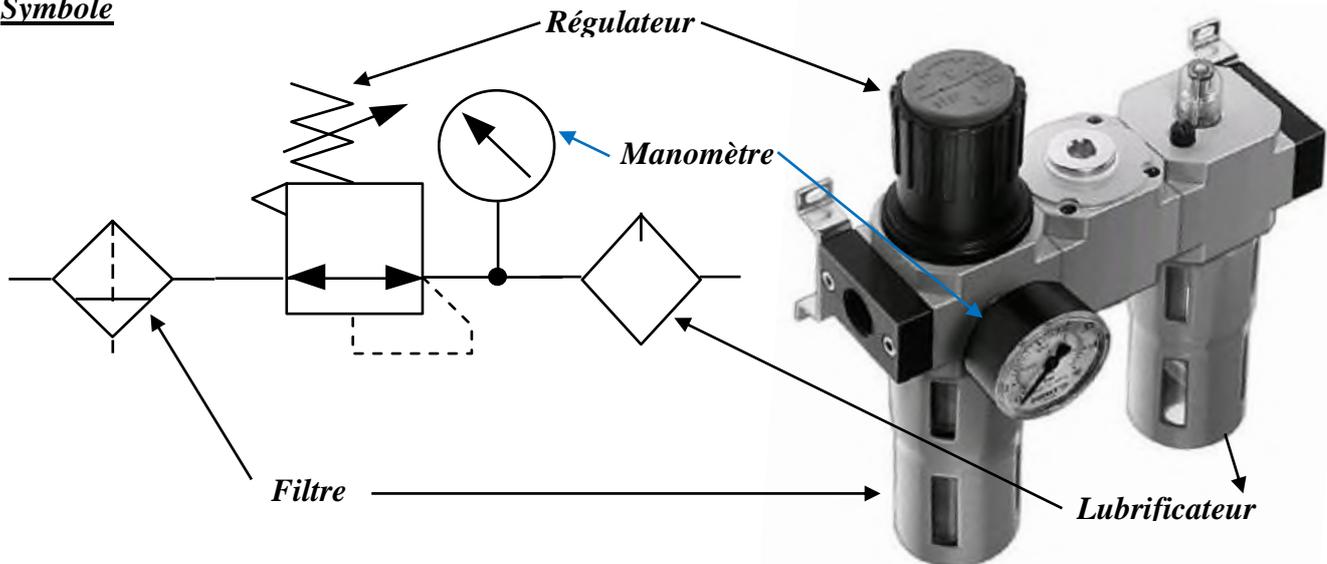


Unité F.R.L.

Filtre sert à assécher l'air et filtrer les poussières.

Mano-Régulateur sert à régler et réguler la pression de l'air.

Lubrificateur sert à éviter la corrosion et à améliorer le glissement.

5 Principes physiques

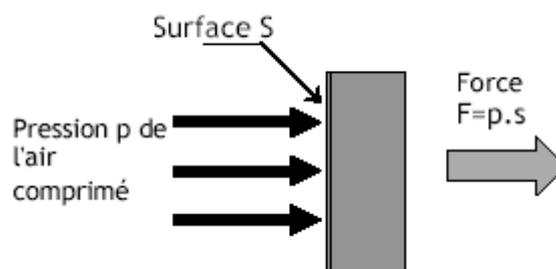

En faisant agir l'air comprimé sur une face immobile, on obtient **une force F** proportionnelle à la pression **p** et à sa surface d'action **S** :

F = Avec :

- **F** est la force résultante en Newton (**N**)
- **p** est la pression en Pascals (**Pa**)
- **S** est la surface en mètre carré (**m²**).

Le pascal étant trop petit pour les pressions utilisées dans l'industrie, on utilise souvent le bar :

1 bar = 10⁵ Pa. (Pa : Pascal)

1 Présentation


L'énergie fournie par l'alimentation, qu'elle soit d'origine électrique ou pneumatique doit être aux différents actionneurs du système. Deux possibilités peuvent alors être envisagées :

- Distribution en (Ou par commutation), la source d'énergie est alors mise directement en relation avec l'actionneur.
- Distribution par, dans ce cas l'actionneur reçoit l'énergie de façon graduelle. Ces distributions sont assurées par des préactionneurs qu'on peut classer en fonction des grandeurs d'entrée et de sortie :

- Préactionneurs électriques
- Préactionneurs pneumatiques

2 Préactionneurs électriques T.O.R.

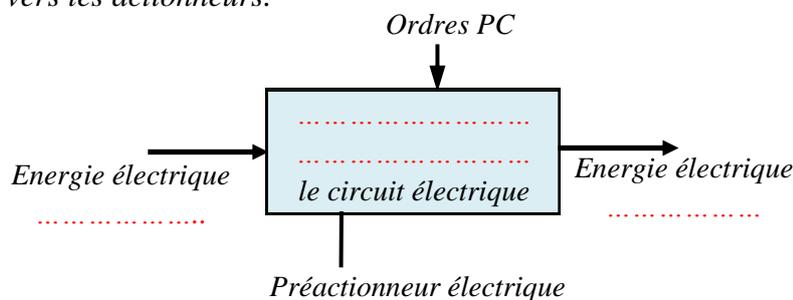Un préactionneur T.O.R. est un constituant de gestion de l'énergie de commande afin de distribuer une énergie de puissance vers les actionneurs.



Parmi les préactionneurs électriques les plus utilisés on trouve et

Ces dispositifs permettent de commander un circuit de puissance à partir d'un circuit de commande.

Les relais sont utilisés avec des circuits intégrés et un petit circuit de commutation (transistor), ils permettent de un circuit de puissance (contacteurs, lampes...).

Les contacteurs fonctionnent de la même façon que les relais, ils permettent cependant la circulation d'un courant beaucoup

Les contacteurs sont utilisés pour des très fortes puissances (moteur).

3 Relais


Relais électromagnétique

Définition



Comme son nom l'indique, il sert en tout premier lieu à " relayer ", c'est à dire à faire une **transition** entre un courant faible et un courant fort. Mais il sert également à commander plusieurs organes **simultanément** grâce à ses multiples contacts synchronisés.

Constitution

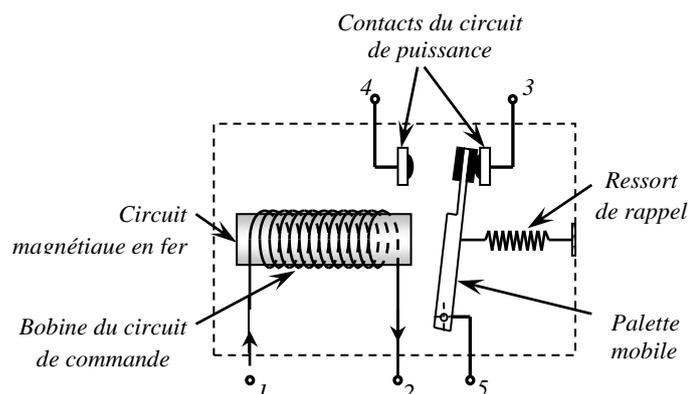Un relais " standard " est constitué d'une **bobine** qui lorsqu'elle est sous tension attire par un phénomène électromagnétique une **armature ferromagnétique** qui déplace **des contacts**.



Contacts

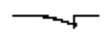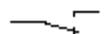Types de contacts		
		Contact à NO
		Contact à NF
		Contact

Caractéristiques

Un relais est caractérisé par :


- La tension de sa bobine de commande, 5V à 220V.
- Le pouvoir de coupure de ses contacts, qui est généralement exprimé en Ampère, 0,1A à 50A. C'est le courant maximal qui pourra traverser les contacts.
- Le nombre de contacts souhaités.
- Son emplacement, circuit imprimé, à visser, embrochable, à souder.
- Le type de courant de sa bobine, en général du continu.
- La tension d'isolement entre la bobine et les contacts.
- La gamme de temps pour un relais temporisé.
- Son ambiance, vibrations, humidité, poussières, température.

Relais statique

Définition

Un relais statique est par définition un organe ayant la fonction d'un relais mais réalisé avec des composants, sans aucune pièce mécanique en mouvement.

Constitution

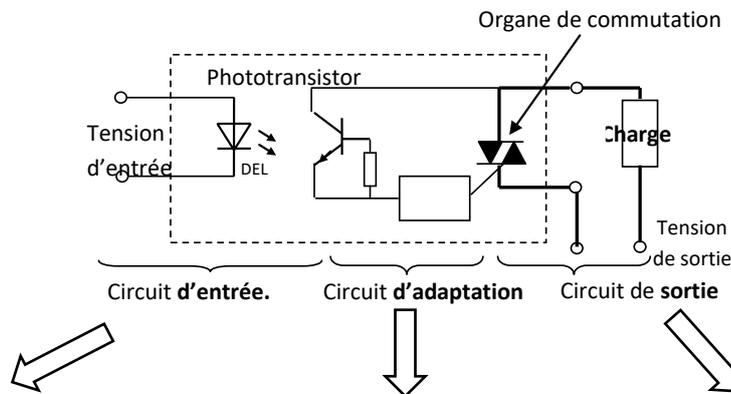

Celui-ci assure **l'isolement** galvanique entre le circuit de commande et celui de puissance. Cet isolement est assuré par un photocoupleur.

Il **traite** le signal d'entrée et assure la commutation du circuit de sortie. En particulier dans le cas de la commutation au zéro de tension, ce circuit assure que la commutation de la sortie a lieu au zéro de tension suivant.

Il est composé de l'organe **de puissance**. Celui-ci peut être un triac soit des thyristors antiparallèles. Dans le cas de la commutation de charges continues, l'élément de puissance est soit un transistor soit un MOSFET.

4 Contacteur

Définition

Le contacteur assure la même fonction que le relais mais il possède un pouvoir de coupure encore plus important grâce des dispositifs d'extinction de l'arc électrique.





Le pouvoir de coupure est particulièrement important pour la commande de charges fortement selfiques comme les mais aussi de (Chauffage).

Pour ces charges l'apparition d'arcs électriques est régulière et il est nécessaire de les interrompre (risque de destruction et d'incendie).

Constitution :

Un contacteur est constitué par :

- Des **pôles principaux** de puissance,
- Un **ressort de rappel** (....),
- Un **circuit magnétique** feuilleté de manière à réduire les pertes par courant de Foucault (dues à la présence d'un flux d'induction magnétique alternatif),
- Une **bobine** (....) (Insérée dans le circuit de commande).
- Une « **spire de Frager** » (....) ou « **bague de déphasage** » qui évite les vibrations dues à l'alimentation en courant alternatif de la bobine du contacteur.
- Des **contacts auxiliaires** (....) (Possibilité d'ajouter au contacteur un bloc de contacts auxiliaires instantanés ou temporisés)
- Une **armature fixe** (....) et une **armature mobile** (....).

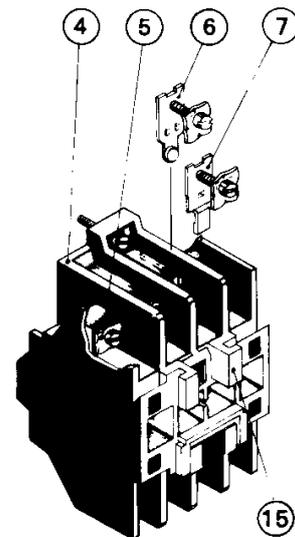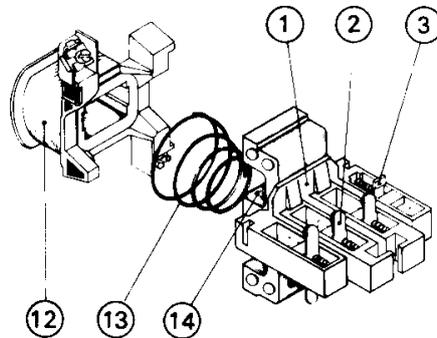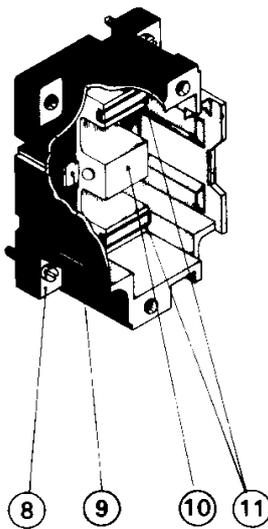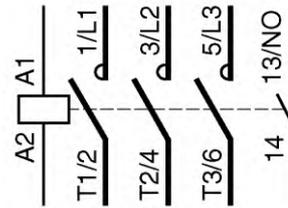



- | | |
|---|--|
| 1. Support contacts mobiles de pôle. | 8. Socle. |
| 2. Contact mobile de pôle « F ». | 9. Amortisseur de choc de l'électro-aimant |
| 3. Contact mobile auxiliaire « O ». | 10. Partie fixe de l'électro-aimant. |
| 4. Boîtier de pôles et chambre de coupure de l'arc. | 11. Bague de déphasage. |
| 5. Connexion de puissance. | 12. Bobine d'attraction. |
| 6. Contact fixe de pôle « F ». | 13. Ressort de rappel de la partie mobile de l'électro-aimant. |
| 7. Contact fixe auxiliaire « O ». | 14. Partie mobile de l'électro-aimant fixation pour bloc auxiliaire. |

Caractéristiques des contacteurs :


- **Tension nominale** : tension maximale d'utilisation en courant continu ou en courant alternatif de fréquence 50 ou 60 Hz.
- **Intensité nominale** : courant d'utilisation.
- **Pouvoir de coupure** : valeur du courant que le contacteur peut couper sous une tension donnée.
- **Nombre de pôles** : uni-, bi-, tri- et tétrapolaire selon le type d'installation et le régime de neutre.

Représentation et schéma :



SCHEMAS DE PUISSANCE

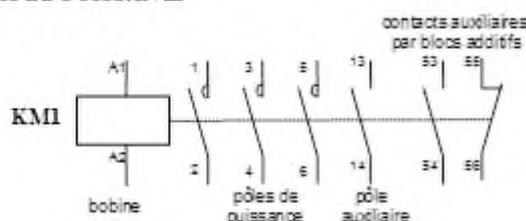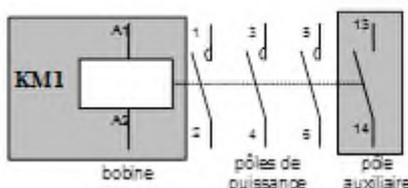

SCHEMA COMMANDE

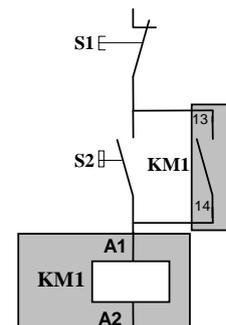

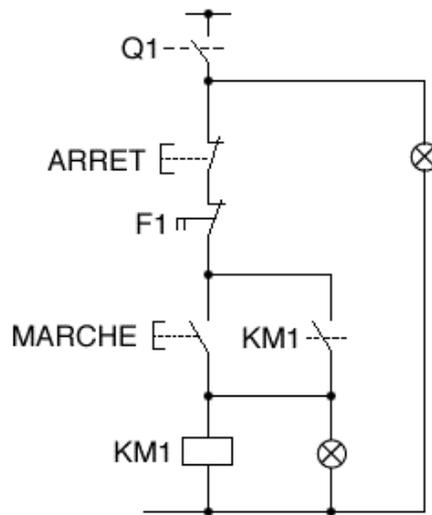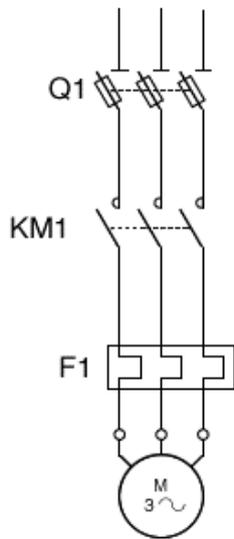Utilisation du contacteur pour commander un moteur :



- Une impulsion sur **MARCHE**
KM1 qui s'autoalimente
(par son contact auxiliaire).
Le moteur
- Une impulsion sur **ARRET**
provoque
Le moteur

Choix d'un contacteur :

puissances normalisées des moteurs triphasés 50/60 Hz en catégorie AC-3 ($\theta \leq 60^\circ\text{C}$)		courant assigné d'emploi en AC-3 jusqu'à	contacts auxiliaires instantanés	référence de base à compléter par le repère de la tension (1) fixation (2)	
230V	400 V			vis	tensions usuelles
kW	kW	A			
2,2	4	9	LC1 D09	(4)	B7 P7
3	5,5	12	LC1 D12	(4)	B7 P7
4	7,5	18	LC1 D18	(4)	B7 P7
5,5	11	25	LC1 D25	(4)	B7 P7
7,5	15	32	LC1 D32	(4)	B7 P7
9	18,5	38	LC1 D38	(4)	B7 P7

(1) tensions ou circuit de commande préférentielles.
Courant alternatif

volts	24	48	115	230
LC1 D09...D150 (bobines D115 et D150 antiparasitées d'origine)				
50/60 Hz	B7	E7	FE7	P7

Le choix se fait en fonction du courant nominal alternatif ou continu et de la tension nominale et en tenant compte de certains éléments comme :

- La catégorie d'emploi (chauffage, distribution, commande moteur, ascenseurs...).
- De la nature du circuit de commande : tension d'alimentation de la bobine.
- Du nombre de manœuvres par heure et du nombre d'heures d'utilisation par jour.
- Du pouvoir de coupure.

Exemple de choix : Moteur 2,2 KW /400 V en catégorie AC3 commande 24 V alternative.


Choix :

1 Hacheur série à transistor

Définition

Un hacheur est un fonctionnant par le principe de modulation d'énergie.

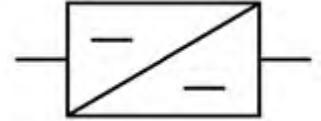Il sert à alimenter une charge (moteur à courant continu) sous tension de valeur moyenne réglable à partir d'une source de tension constante.



Source --> **Hacheur série** --> Récepteur

Principe de fonctionnement**Interrupteur électronique**




Le principe du hacheur consiste à puis périodiquement la liaison source- charge à l'aide d'un Celui-ci doit pouvoir être fermé ou ouvert à volonté, ce sera un **thyristor** ou un **transistor de puissance** fonctionnant en régime de **commutation**.

Transistor bipolaire

Symbole : (B : Base – C : Collecteur – E : Emetteur)


Transistor bloqué =
Interrupteur ouvert

Transistor saturé =
Interrupteur fermé

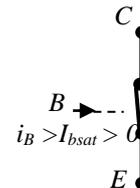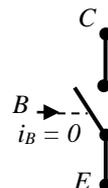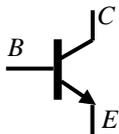**Fonctionnement :**

Le transistor fonctionne comme une "vanne à courant" où i_B est la commande de la vanne qui laisse passer plus ou moins le courant i_C de C vers E.

- Si $i_B = 0$, la vanne est fermée.
- Si $i_B > I_{Bsat}$, la vanne est totalement ouverte et laisse passer le courant i_C maximum.
(I_{Bsat} dépend du transistor et du montage)

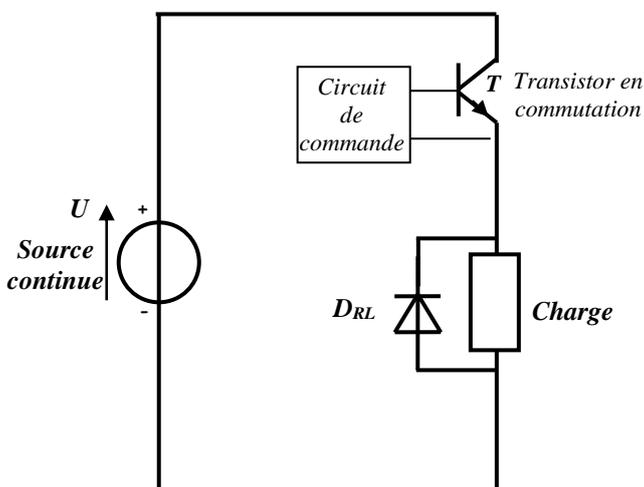Schémas

Le transistor fonctionne en commutation (tout ou rien), il est donc :

- Soit **bloqué**
- Soit **saturé**

La tension de commande du transistor (reliée à la base) est une tension **crêteaux**, de fréquence et rapport cyclique variables indépendamment l'une de l'autre.

Lorsque cette tension de commande est positive ($i_B > I_{Bsat}$), elle rend le transistor **passant** et saturé.

Lorsque cette tension est nulle ($i_B = 0$) (ou de préférence faiblement négative), elle **bloque** le transistor.

- **T** : est la période de fonctionnement.
- **α** : est le rapport cyclique. Il est égal au rapport :

$$\frac{\text{Durée de fermeture}}{\text{Période}} = \frac{t_f}{T} = \alpha.$$


Remarque :

La diode de roue libre D_{RL} assure la continuité du courant dans la charge si celle-ci est **inductive** (bobine ou moteur à courant continu) quand le transistor est **bloqué**.


Caractéristiques électriques

Débit sur une charge résistive

Schémas de montage :

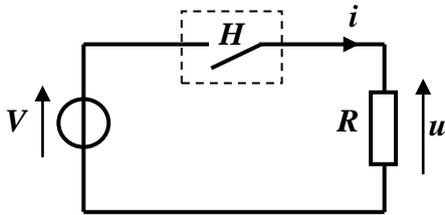


Séquence de fonctionnement du H

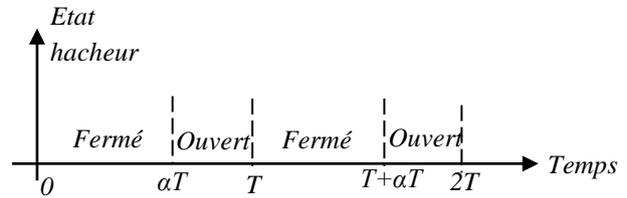


Analyse de fonctionnement

$0 < t < \alpha T$: H est fermé :

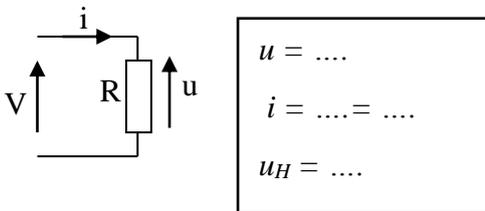


$\alpha T < t < T$: H est ouvert :

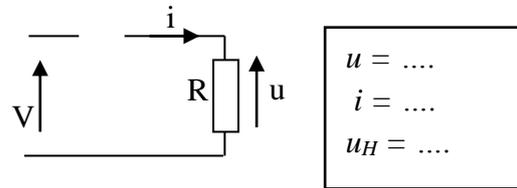

On appelle α le rapport cyclique. Il est égal au rapport : $\frac{\text{Durée de fermeture}}{\text{Période}} = \frac{t_f}{T} = \alpha$.

Oscillogrammes :

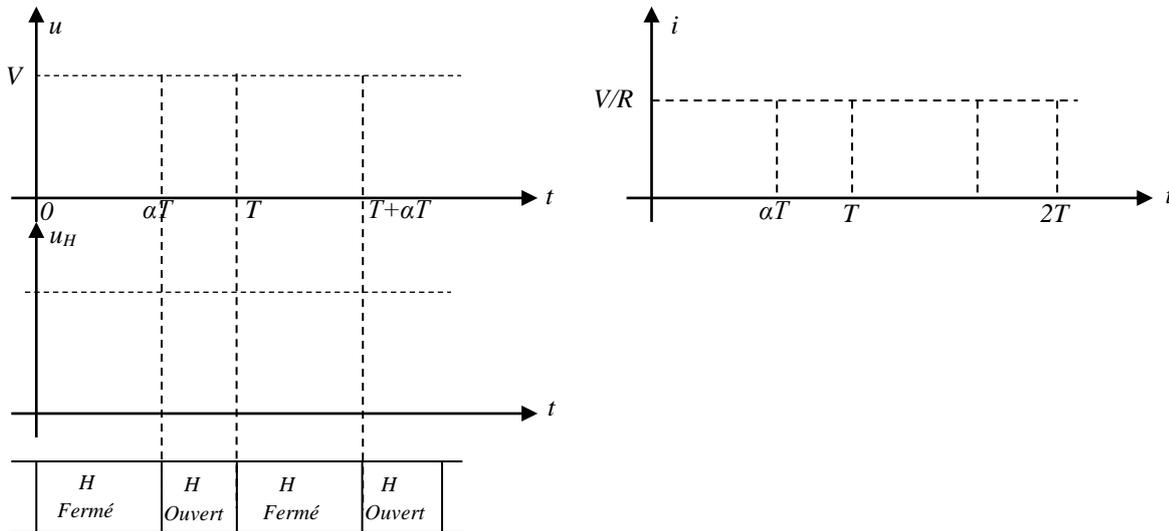

Valeur moyenne de la tension en sortie du hacheur

Exprimons la valeur moyenne de u en fonction du rapport cyclique α .


Pour cela nous calculons sa valeur moyenne sur une période : = (Calcul des surfaces)

Soit : $\bar{u} =$


Remarque : En réglant α de 0 à 1, on fait varier la tension aux bornes de la résistance de 0 à V.

Débit sur une charge R, E

Schémas de montage :

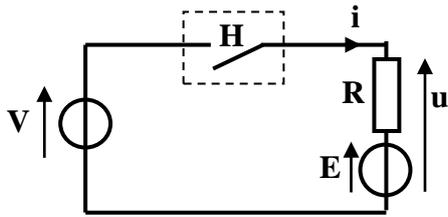


Séquence de fonctionnement du H

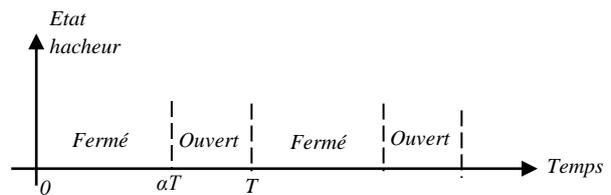


Analyse de fonctionnement :


$0 < t < \alpha T$: H est fermé :

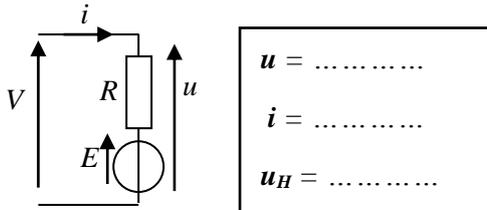

$\alpha T < t < T$: H est ouvert :

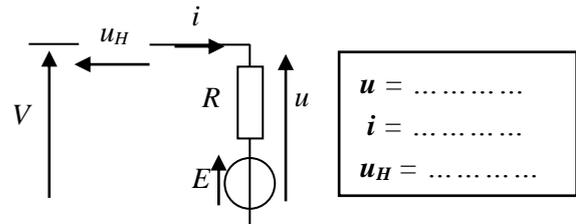

Oscillogrammes :

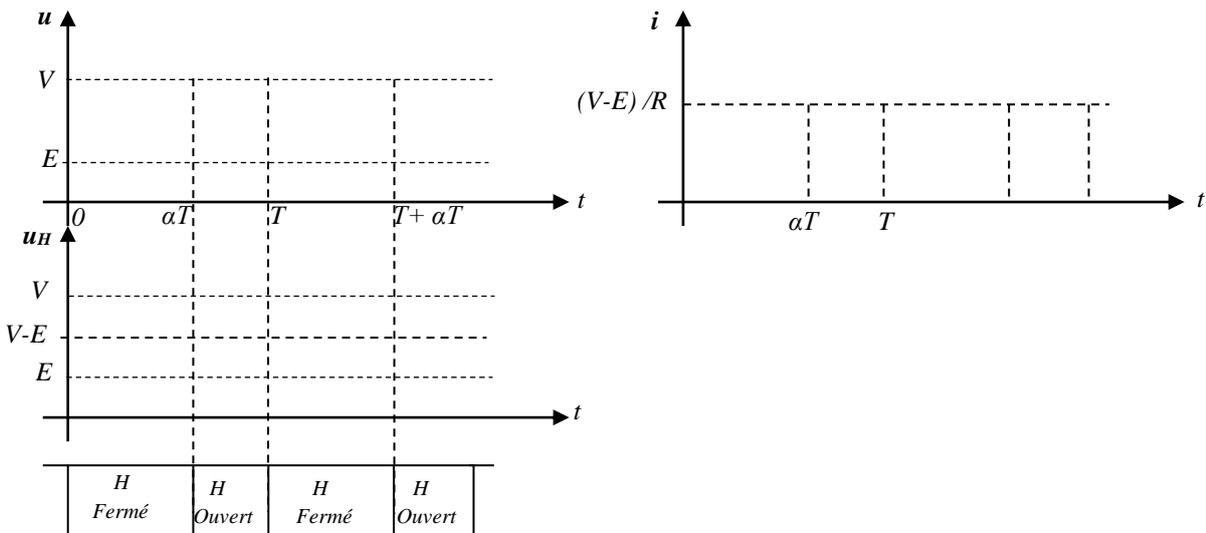

Valeur moyenne de la tension en sortie du hacheur

Exprimons la valeur moyenne de u en fonction du rapport cyclique α .

Valeur moyenne : $\bar{u} = S/T = \dots\dots\dots$ Soit : $\bar{u} = \dots\dots\dots$


Débit sur une charge R, L, E (moteur à courant continu)

Le hacheur série est souvent employé pour commander un moteur à courant continu.


On rappelle que la vitesse d'un tel moteur est proportionnelle à la tension d'alimentation.

Pour un bon fonctionnement du moteur, il est préférable que le courant soit le plus régulier possible, d'où la présence d'une bobine de lissage. Si son inductance L est suffisamment grande, on pourra considérer le courant comme constant ($\Delta i \approx 0$).

Schémas de montage :

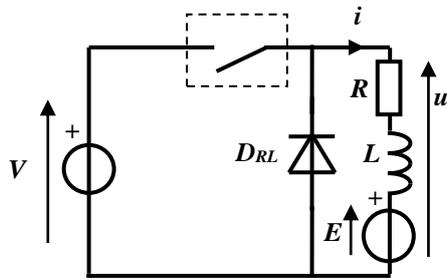

Séquence de fonctionnement du H

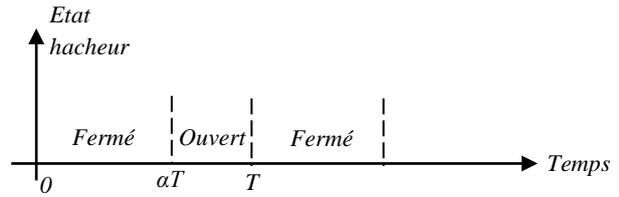

Analyse de fonctionnement :

Les résistances de l'induit et de la bobine (R) sont négligées.


Tension aux bornes de la charge

Elle est identique que précédemment, sa valeur moyenne est : $\bar{u} = \dots\dots\dots$

Ondulation du courant (régime établi) :

- $0 < t < \alpha T$: H est fermé :

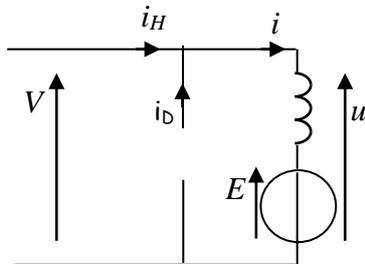
L'inductance se charge en courant et i croît de I_m (courant minimal) vers I_M (courant maximal)



$i_H = i$
 $i_D = 0$ (diode bloquée)

- $\alpha T < t < T$: H est ouvert :

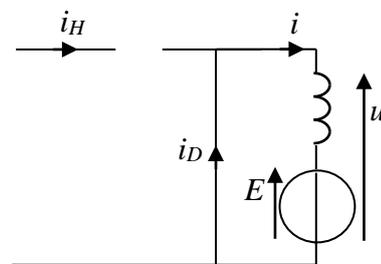L'inductance se décharge à travers la diode de roue libre et i décroît de I_M vers I_m





$i_H = 0$
 $i_D = i$ (diode passante)

- La valeur moyenne de $i(t)$: $\bar{i} = \dots\dots\dots$
- L'ondulation maximale du courant est donnée par la relation : $\Delta i_{max} = V/(4Lf)$

Pour diminuer Δi , il faut augmenter l'inductance L ou /et la fréquence f.


Dans les réalisations industrielles, on préfère augmenter la fréquence de hachage afin de diminuer l'importance des bobines (encombrement et coût).

Oscillogrammes :

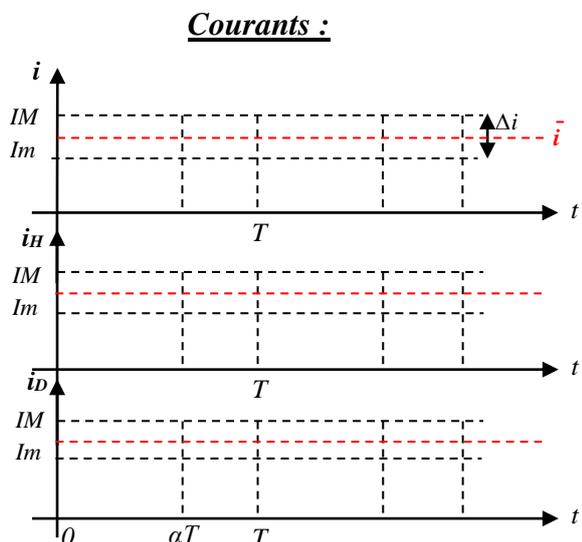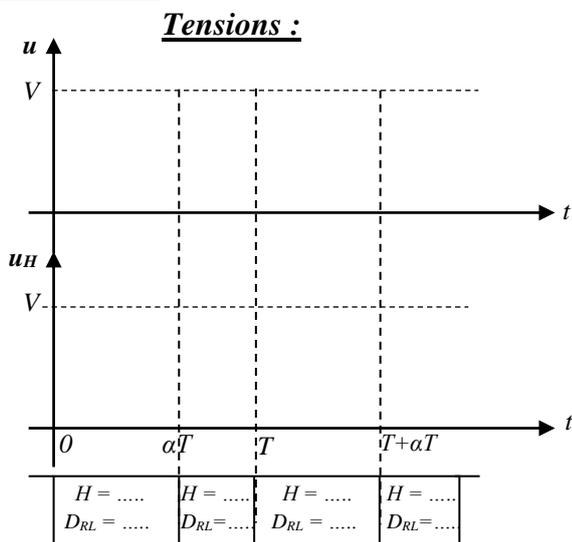


Exemple de circuit de commande

Circuit de commande à base de NE 555

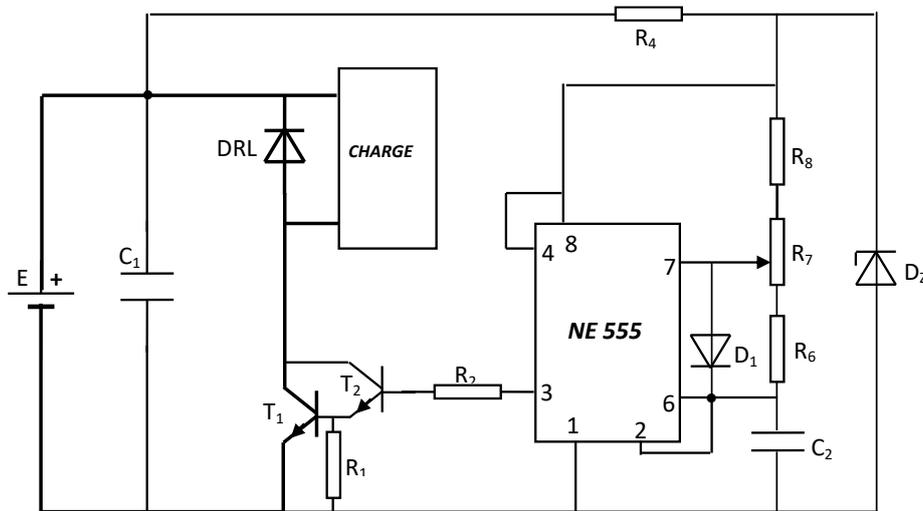

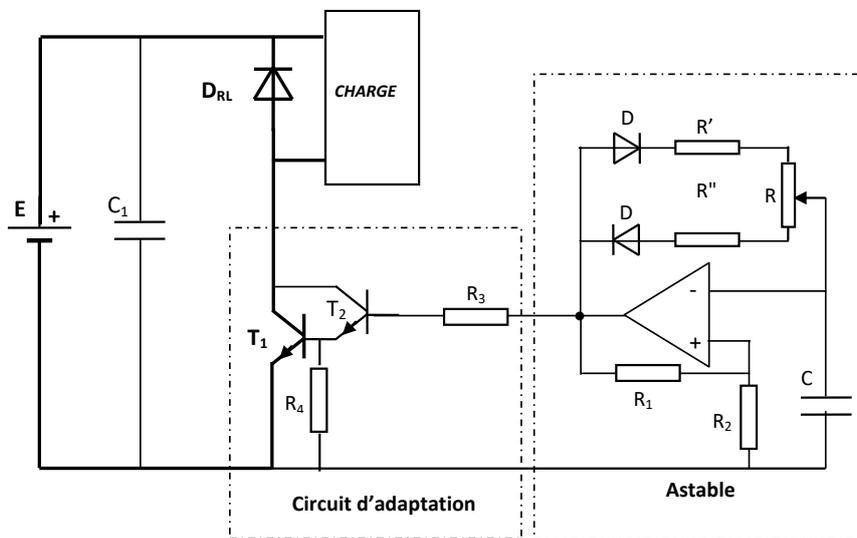
Circuit de commande à base de l'amplificateur opérationnel



2 Hacheur réversible

Ce fonctionnement n'est possible que si la charge est un moteur à courant continu qui est une machine réversible.

Réversibilité

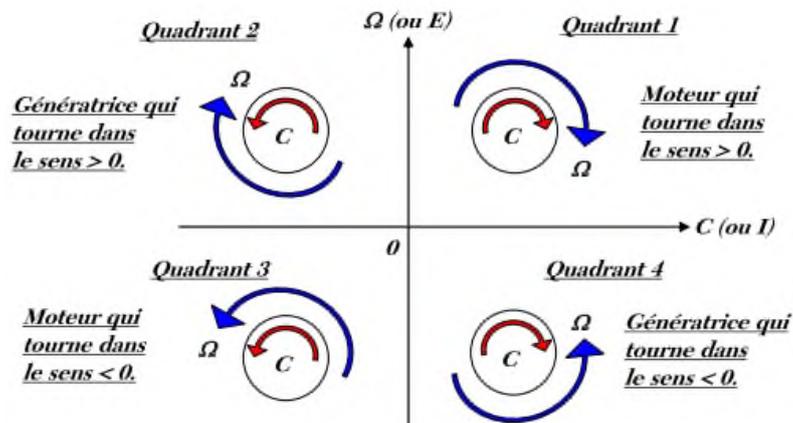


Ω : vitesse angulaire de la machine
 E : Sa f.é.m. ($E = K\Omega$)
 I : Intensité du courant qui la traverse
 C : Moment du couple $Cem = KI$

Si la machine est un moteur de traction fonctionnant normalement dans le **quadrant 1**, on doit pouvoir freiner celui-ci : au lieu d'utiliser pour cela des moyens mécaniques, on peut utiliser des moyens électriques qui économisent de l'énergie. Il suffit en effet de faire fonctionner la machine en génératrice, et, tant qu'elle

tourne ($E > 0$), de lui faire renvoyer de l'énergie dans sa source d'alimentation. La figure ci-dessus montre alors que le courant change de signe et on passe dans le **quadrant 2**.

Après la phase de freinage, on peut être conduit à demander à la machine de reprendre son fonctionnement en moteur, mais avec un sens de rotation différent du premier ($\Omega < 0$). L'explication des deux autres quadrants se fait de manière identique à la précédente.

Hacheur "quatre quadrants"

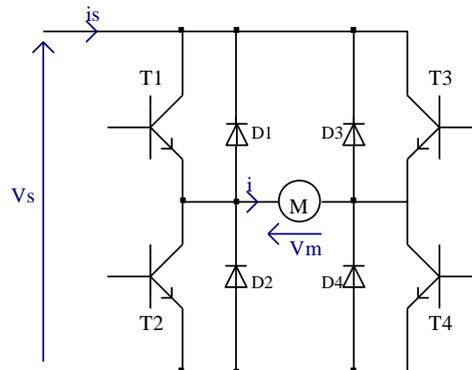

Fonctionnement :

Les interrupteurs T1 et T4 sont commandés simultanément avec la période T. Ils sont commandés à la fermeture pour $t \in [0 ; \alpha T]$ et ouverts le reste de la période.

Les interrupteurs T2 et T3 sont commandés simultanément avec la période T. Ils sont commandés à la fermeture pour $t \in [\alpha T ; T]$ et ouverts le reste de la période.

On peut montrer que $\langle V_m \rangle = (2\alpha - 1) V_s$.

Lorsque $\langle I \rangle$ est positive, la machine fonctionne en moteur si $E > 0$, soit $\alpha > 1/2$ et en génératrice si $E < 0$, soit pour $\alpha < 1/2$.

Lorsque $\langle I \rangle$ est négative, la machine fonctionne en génératrice si $E > 0$, et en moteur si $E < 0$.

Un tel hacheur permet un fonctionnement de la MCC dans les 4 quadrants.

3 Variateurs de vitesse pour moteur à courant continu

Les variateurs de vitesse sont des **préactionneurs analogiques** c'est-à-dire qu'ils permettent de commander des actionneurs électriques (moteurs) par **modulation de l'énergie**.

Principe


D'après les principes des moteurs à courant continu, on fait varier sa vitesse :

- Par variation de la tension moyenne aux bornes de l'induit.
- Par variation du flux inducteur (variation de la tension d'inducteur).

Pour faire varier les tensions d'induit ou d'inducteur, le variateur utilise des convertisseurs statiques constitués de composants électroniques.


Constitution

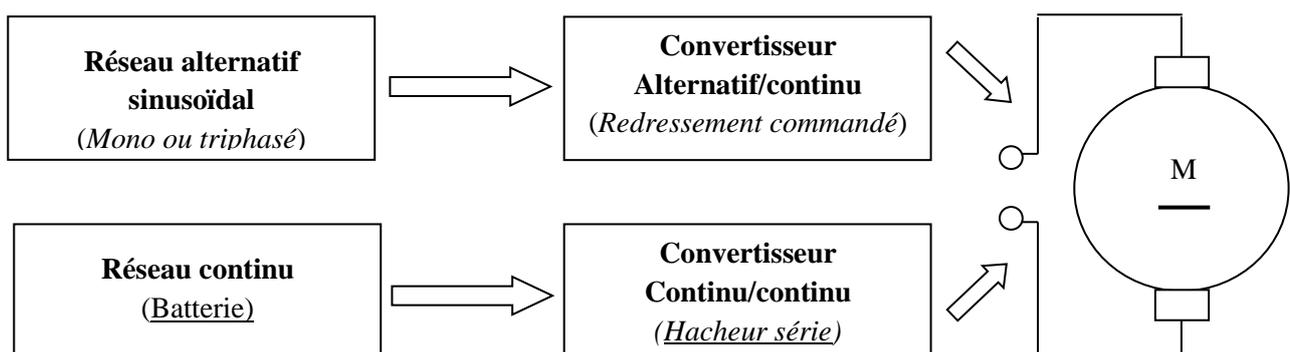En fonction de la nature de la source électrique, il existe deux types de convertisseur :



Variateur pour moteur à courant continu dans l'industrie

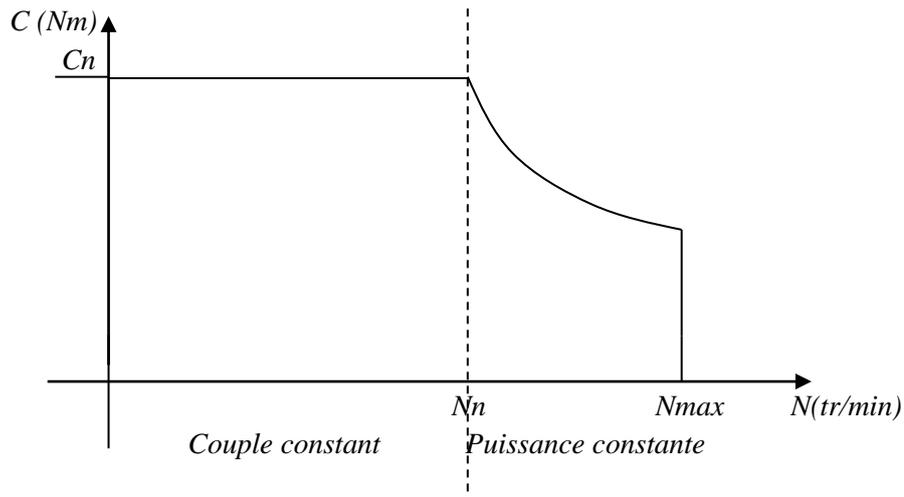Caractéristique de l'association moto variateur



De 0 à la vitesse nominale (N_n) :

- Fonctionnement à couple constant.
- Variation de vitesse par variation de la tension d'induit
- Fonctionnement à flux constant

De la vitesse nominale à la vitesse maximale (N_{max}) :


- Fonctionnement à puissance constante
- Variation de vitesse par diminution du flux inducteur (defluxage).

Les variateurs de vitesse permettent une gamme de vitesse de 1 à 200.

$$\text{(Gamme de vitesse} = \frac{\text{Vitesse max}}{\text{Vitesse min}})$$


Fonctions disponibles sur les variateurs.

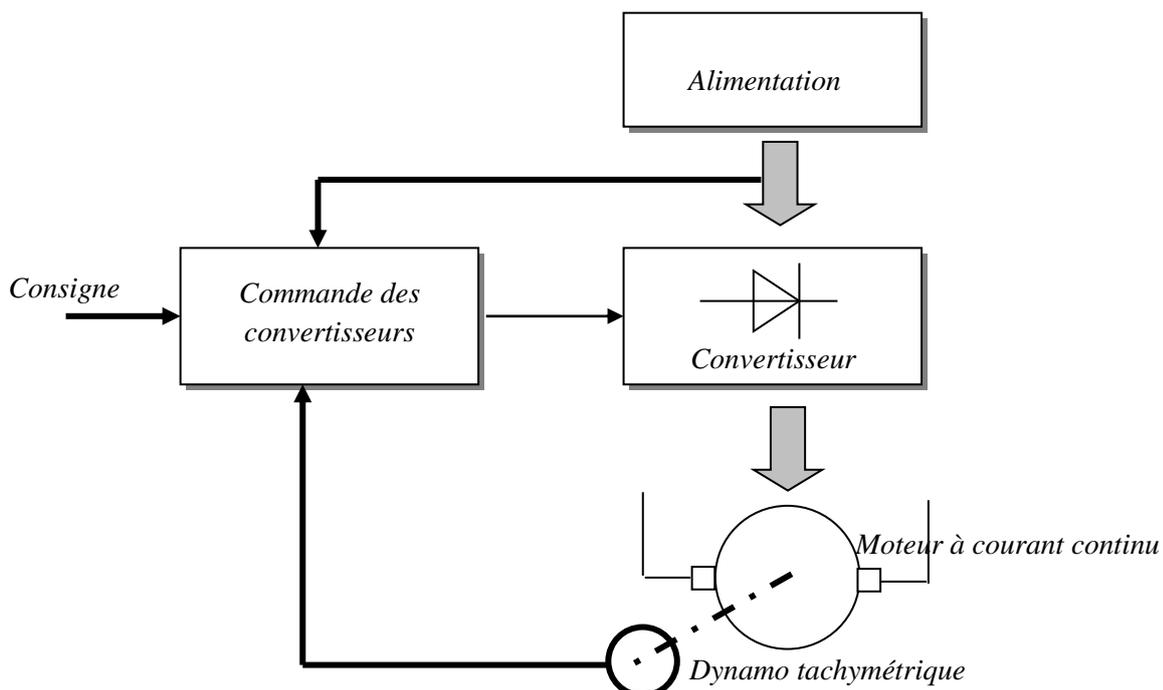- Limitation de courant Rôle : protection thermique du moteur
Réglage : $1,5 \times I_n$
- Asservissement en vitesse.



La vitesse du moteur est régulée, en fonction :

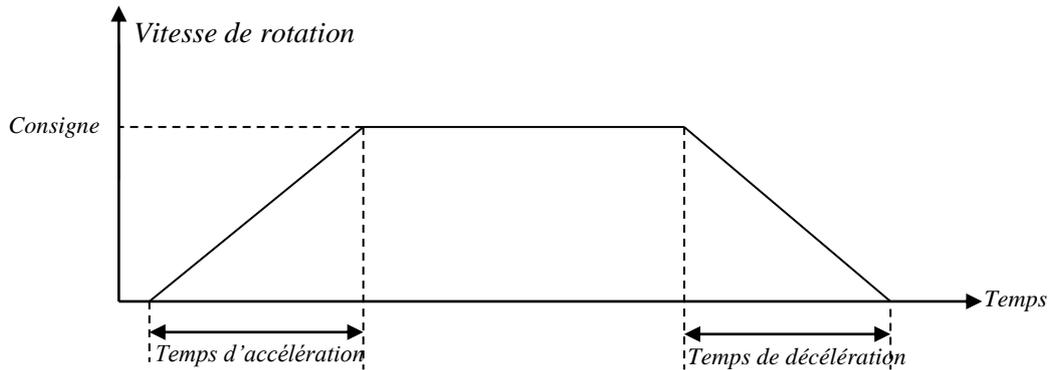
- La consigne.
- L'image de la vitesse donnée par la dynamo tachymétrique.
- Rampe d'accélération et de décélération réglable




Exemples de variateur de vitesse industriel



Présentation des schémas de câblage

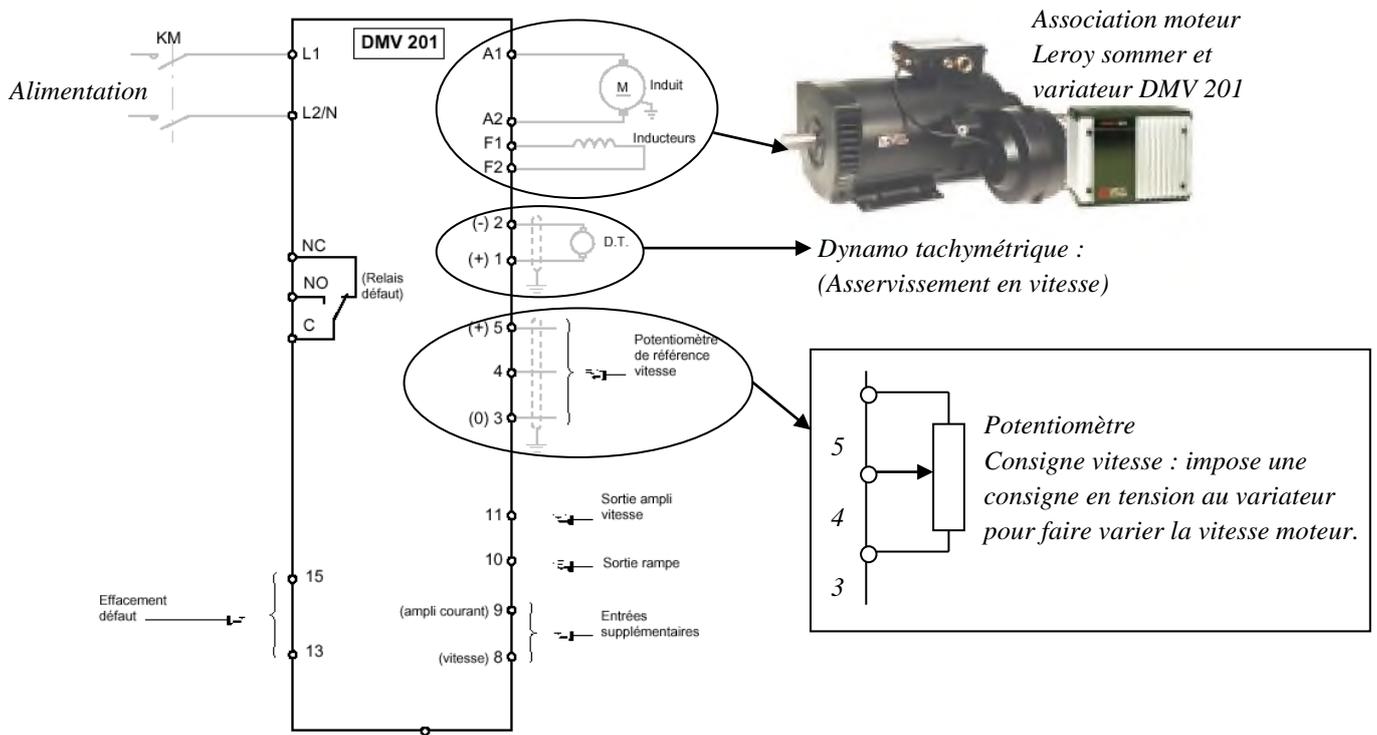

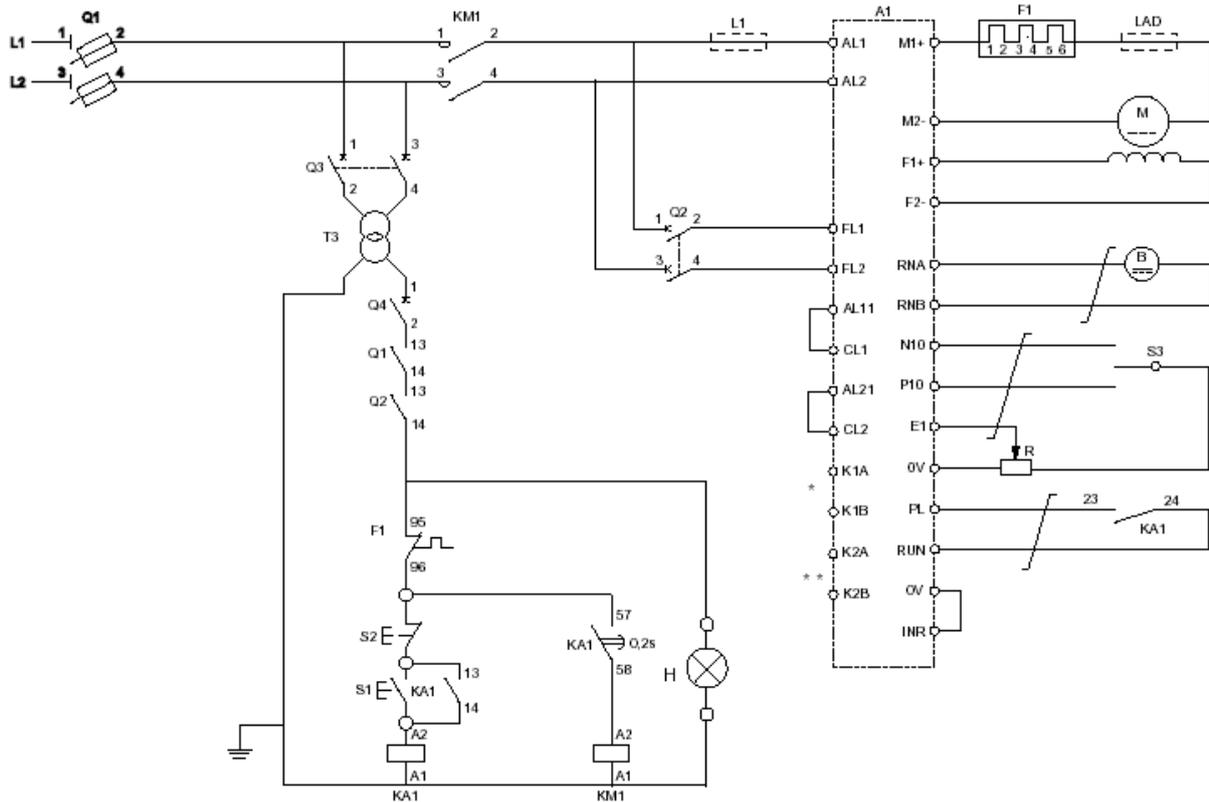Le variateur **LEROY SOMMER DMV 201** est un variateur 2 quadrants (quadrant 1 et 4)



Le variateur **RECTIVAR 4** série 44 est un variateur 4 quadrants

Exemple de document de choix d'un variateur RECTIVAR 4 série 44

Le choix d'un variateur se fait essentiellement en fonction :

- **Du réseau d'alimentation** : tension d'alimentation, système monophasé ou triphasé.
- **De la puissance utile du moteur à commander.**

Choix :
pages 0604Q/2 et 0604Q/3
Caractéristiques :
pages 60303/2 à 60303/4
Schémas :
page 60303/8
Encombrements :
page 60303/9

Rectivar 4, série 44
pour moteurs de 0,6 à 8,6 kW

Références



RTV-44U60M

Monophasés à pont complet (1)


Réseau		Variateur		Moteur		Variateur (4)			Masse	
Tension 50/60 Hz	Courant de ligne I _{eff}	Fusibles UR non fournis	Courant maximal permanent 40 °C Nominal	Puissance maximale avec i _{fl} = 0,85 Cd/Cn = 1,2	Puissance en limitation de courant à 2 états Pc	P _h	Courant excitation maxi (3)	Référence		
V	A	A	A	A	kW	kW	kW	A	kg	
Tension d'induit 150 V										
220	8	20	6	9	0,6	1,15	0,5	2	RTV-44U60M	3,600
	16	25	12	18	1,25	2,3	1	2	RTV-44D12Q	3,600
	32	40	24	36	2,55	4,6	2	2	RTV-44D24Q	6,000
	58	100	44	66	4,6	8,4	3,7	2	RTV-44D44Q	6,000
Tension d'induit 160 V										
240	8	20	6	9	0,65	1,2	0,55	2	RTV-44U60M	3,600
	16	25	12	18	1,35	2,45	1,1	2	RTV-44D12Q	3,600

1 Rôle d'un préactionneur pneumatique

L'étude est limitée aux préactionneurs pneumatiques **Tout Ou Rien (T.O.R.)** que l'on appelle distributeurs pneumatiques. Ils ont pour rôle de le fluide ou l'air (sous pression) dans certaines directions. C'est grâce à eux qu'on peut commander de la sortie ou de la rentrée de tige d'un vérin par exemple.

2 Constitution (description)

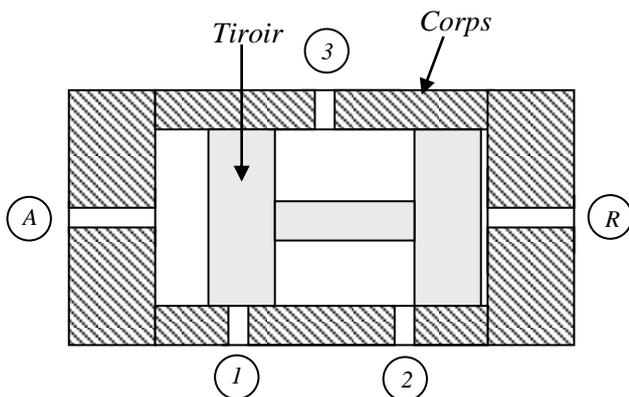Nous ne parlerons que des distributeurs à tiroirs (les plus utilisés).



(1) (2) (3) : Orifice pour branchement
(A) (R) : Orifice de commande du distributeur

D'une manière générale, un distributeur est composé principalement d'un, d'un, des d'entrée et de sortie du fluide ou de l'air et une ou deux de pilotage.


3 Fonctionnement

Par hypothèse, on suppose que :

- La pression alimente l'orifice 1
- L'orifice 2 est à l'air libre
- L'orifice 3 est relié à un vérin simple effet.

Si l'on applique une pression à la commande (R) ;
Le tiroir se déplace vers, et l'air sous pression sera envoyé dans la chambre du Vérins : la tige

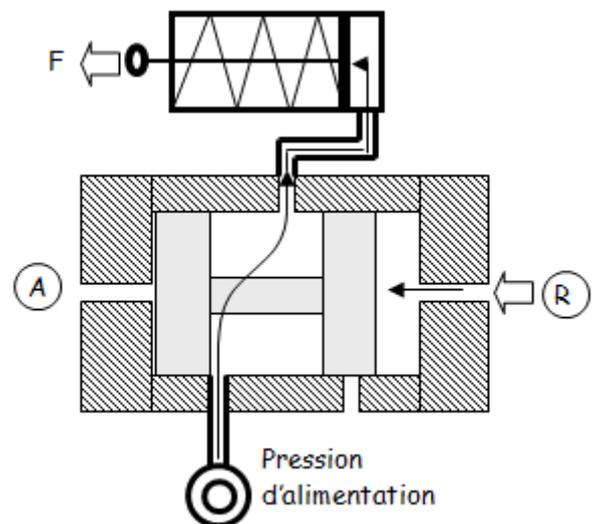Si l'on applique une pression à la commande (A) ;
Le tiroir se déplace vers: la tige du vérin



4 Caractéristiques

La symbolisation des distributeurs pneumatiques intègre trois fonctions :

- Les orifices : ce sont les raccords nécessaires au passage de l'air comprimé, les flèches indiquent le sens de circulation de l'air.
- Les positions : elles sont représentées par des cases, il y a autant de cases que de position du distributeur.
- Les organes de commandes : ils déterminent la façon dont le distributeur est piloté.

Si le vérin est à Simple Effet

Il ne comporte donc qu'un seul orifice à alimenter sur le vérin, on utilise alors un distributeur ne comportant qu'un seul orifice de sortie, c'est-à-dire un distributeur 3/2, trois orifices et deux positions.

Si le vérin est à Double Effet

Il comporte donc deux orifices sur lesquels il faut alterner les états de pression et d'échappement. On utilise alors un distributeur 4/2 ou 5/2.

Exemple : Le distributeur utilisé précédemment utilise :

- 3 orifices
- 2 positions de tiroir
- 2 commandes pour 2 positions (bistable)

Il s'agit donc d'un distributeur 3/2


Si le distributeur possède une commande de chaque côté, il est dit C'est à dire qu'il faut faire une **action** à chaque fois que l'on veut changer d'état.

Si le distributeur possède une seule commande d'un côté et un ressort de l'autre, il est dit C'est à dire qu'il faut faire une action pour changer d'état et cette action pour revenir à l'état précédent.

5 Repérage des orifices

Le repérage des orifices des distributeurs est réalisé suivant une codification normalisée.

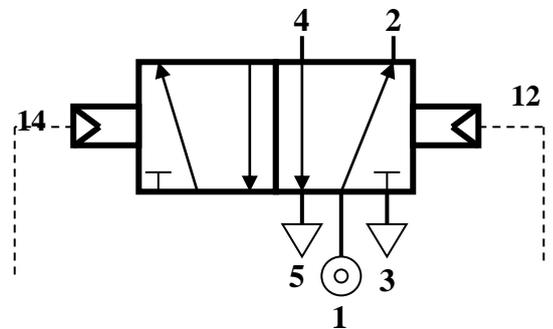- 1 : alimentation de pression
- 2 et 4 : orifices d'utilisation
- 3 et 5 : orifice d'échappement
- 14 : pilotage, fonction commande (mettant en communication l'arrivée de pression (1) avec l'utilisation (4)).
- 12 : pilotage, fonction rappel (mettant en communication l'arrivée de pression (1) avec l'utilisation (2)).



6 Types de distributeurs et leur symbolisation

On indique les dispositifs de commande à l'aide de symbole normalisé

Code	Symbole	Orifices	Positions
2/2	Normalement fermé	2	2
3/2		3	2
3/2		3	2
4/2		4	2
5/2		5	2


7 Différents types de commande

Commande manuelle				Commande mécanique	
Commande manuelle : symbole général	Commande manuelle par levier	Commande manuelle par pédale	Commande manuelle par bouton poussoir	Commande mécanique par galet	Commande mécanique par poussoir

Commande indirecte

Commande électrique	Commande pneumatique	Commande Electropneumatique	Rappel par ressort	Dispositif de maintien en position « verrouillage mécanique »

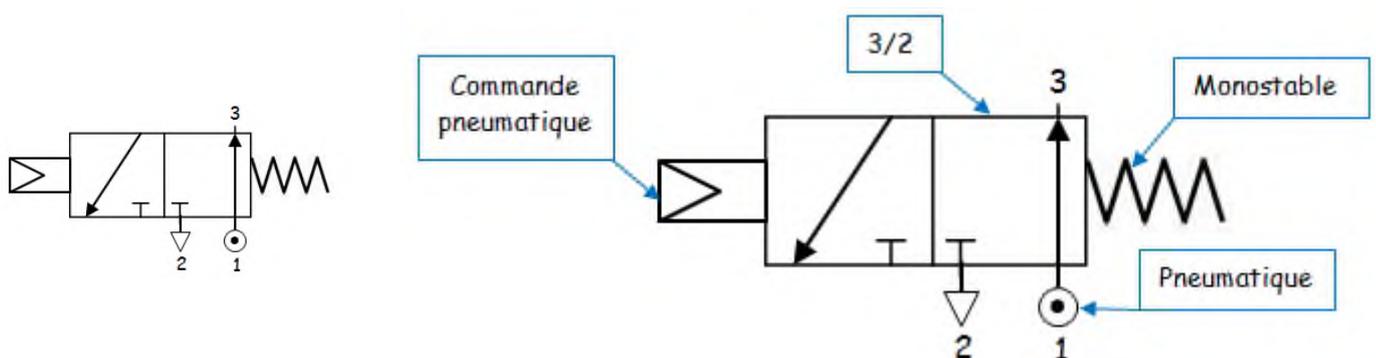8 Exemple de désignation d'un distributeur



→ Distributeur Pneumatiqueavec rappel par Ressort.


1 Présentation

Les machines ont très souvent besoin d'énergie **mécanique de rotation** ou de **translation** afin de réaliser leurs actions sur la matière d'œuvre.


Cette énergie est généralement dérivée de l'énergie électrique par l'intermédiaire d'un (Actionneur électrique) qui peut être de type **continu** ou **alternatif**.

2 Actionneur électrique : Moteur électrique à courant



Symbole

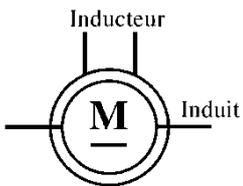



Mcc à inducteur bobiné

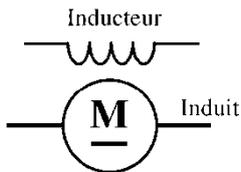

Mcc à aimant permanent

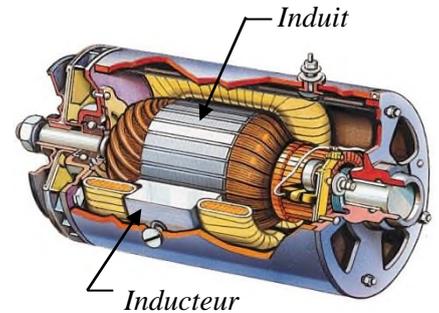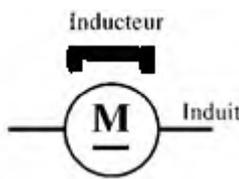


Modèle fonctionnel

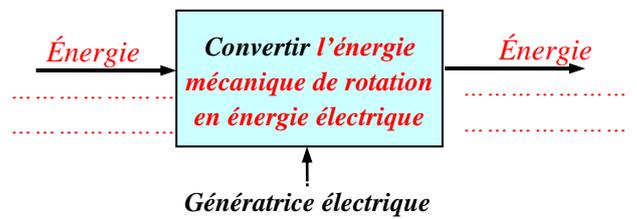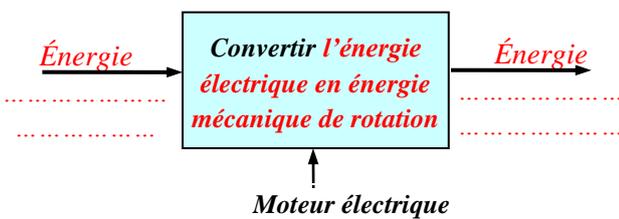

Principe de fonctionnement (loi de Laplace)

Si un **conducteur** de longueur l et en forme de spire, parcouru par un **courant I** , est placé dans un **champ magnétique B** (flux magnétique Φ), il est soumis à des **forces de Laplace $F = \dots\dots\dots$**

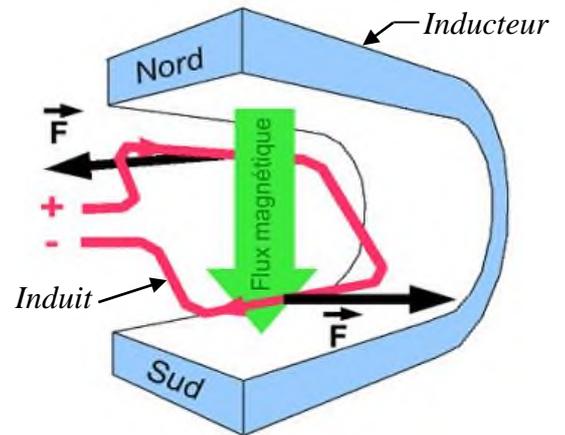Ces deux forces créent un **couple** de rotation qui fait **tourner** la spire sur son axe. Quand la spire a fait un demi-tour, il faut inverser la polarité pour inverser le sens des forces et continuer le mouvement. Ce sera le rôle du **collecteur**.



Constituants électriques

Induit



Inducteur



Collecteur et Balais



Inducteur

Situé dans le stator (partie fixe du moteur), il crée le champ d'induction magnétique (flux magnétique Φ). Il peut être formé d'**aimants** en ferrite ou de **bobines** parcourues par un **courant continu**.

Induit

Solidaire du rotor (partie mobile ou tournante du moteur), il est le siège des **forces** nécessaires à son entraînement. Il est composé de spires (conducteurs) placées dans des encoches situées à la périphérie d'un empilement de tôles cylindriques. Les extrémités des spires sont reliées sur les **lames du collecteur**.

Collecteur et Balais

Le collecteur est un ensemble de lames de cuivre où sont reliées les extrémités du bobinage de l'induit. Les balais (ou charbons) sont situés au stator et frottent sur le collecteur en rotation. Le dispositif **collecteur / balais** permet donc de faire **circuler** un courant dans l'induit.


Force électromotrice d'induction

Le déplacement des conducteurs de l'induit dans le champ magnétique de l'inducteur fait apparaître aux bornes de ces derniers une **f.é.m.** induite. On montre que la f.é.m. induite totale **E** qui apparaît aux bornes de l'induit vaut : **E =**

Avec : **K** : constante du moteur

Φ : Flux utile sous un pôle de l'inducteur (Weber : Wb)

Ω : vitesse de rotation (rad/s)

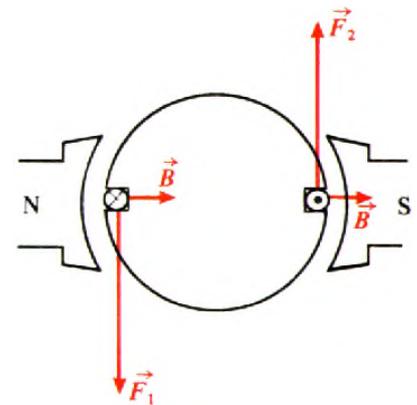

Réversibilité des machines à courant continu


Les machines à courant continu peuvent fonctionner tant en moteur qu'en génératrice :

- Si on alimente l'induit, le rotor se met à **tourner**,
- Si on fait tourner le rotor, l'induit **génère** une f.é.m. **E**.

On dit que les machines à courant continu sont

Modèle équivalent du moteur à courant continu

Modèle équivalent de l'inducteur

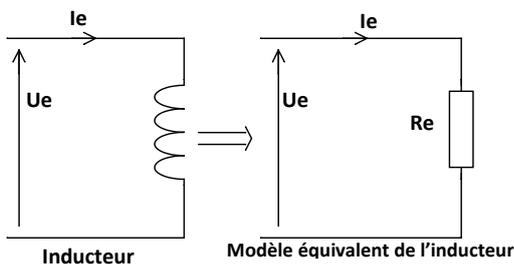

Lorsque l'inducteur n'est pas à aimants permanents, il est constitué de bobines en série traversées par un courant continu **Ie**, appelé **courant d'excitation**.

On sait, de plus, qu'en courant continu, une bobine est équivalente à sa résistance.


Avec : **Ue =**

Re : résistance de l'inducteur (Ω)

Ue : tension d'alimentation de l'inducteur (V)

Ie : intensité du courant d'excitation (A)

Modèle équivalent de l'induit

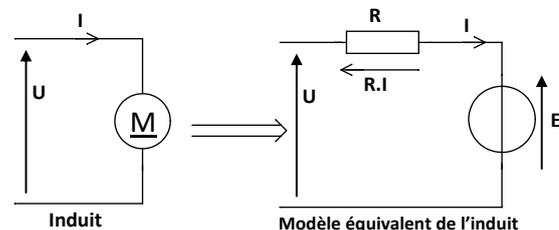

L'induit, soumis à une tension **U** dite tension d'induit, est constitué de conducteurs, de résistance **R**, traversés par un courant continu **I** dit courant d'induit. Il génère une f.é.m. ou une f.c.é.m. **E** suivant qu'il fonctionne en génératrice ou en moteur.

Loi des mailles : $U - R.I - E = 0$ donc : **U =**

Avec : **R** : résistance de l'induit (Ω)

U : tension d'alimentation de l'induit (V)

I : intensité du courant de l'induit (A)

E : f.c.é.m. générée par l'induit (V)

Bilan des puissances


Relation correspondante :

$$U = E + R.I$$


En multipliant par I , on obtient :

$$U.I = E.I + R.I^2$$

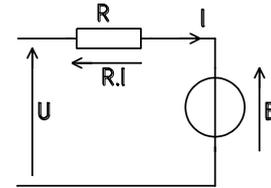Puissance absorbée
Puissance électromagnétique
Pertes par effet Joule dans l'induit



En résumé :

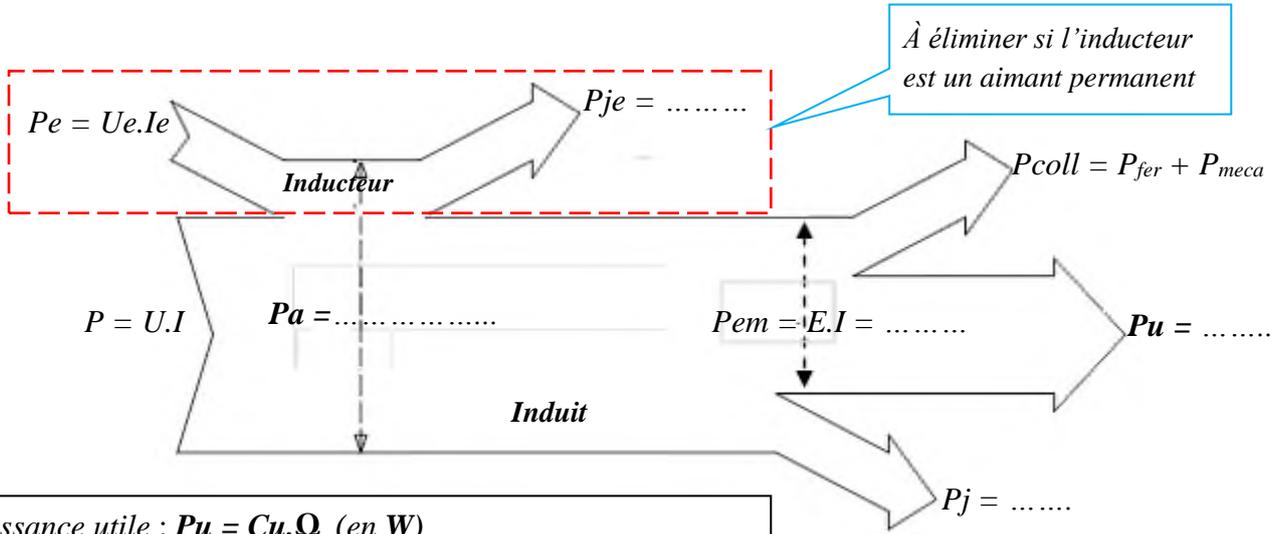

À éliminer si l'inducteur est un aimant permanent

Puissance utile : $Pu = Cu . \Omega$ (en W)
 Cu : couple utile (en Nm)
 Ω : vitesse angulaire (en rad/s) $\Omega = 2\pi n$ avec n en tr/s

De plus, le rotor (matériau ferromagnétique) est en mouvement dans un champ magnétique, d'où l'apparition de pertes magnétiques notée P_{fer} .

D'autre part, le rotor en rotation sera le siège de pertes mécaniques notées $P_{méca}$

Remarque :

Toute la puissance absorbée par l'inducteur P_e est convertie en pertes par effet Joule P_{je}

Rendement :

Du fait de ces différentes pertes, le rendement d'une machine à courant continu varie entre 80 et 95 %.

Rendement = Puissance fournie (utile) / Puissance totale absorbée. = Pu / Pa

- $Pa = U . I +$ (puissance absorbée par l'inducteur)

- $Pu = Cu . \Omega$

D'où rendement : $\eta = \dots = \dots$

Comportement au démarrage :

$U = E + RI$ (équation toujours vraie) soit : $I = (U - E) / R$.

Au démarrage, la vitesse de rotation est nulle ($\Omega = 0$) donc $E = 0$. Le courant de démarrage vaut donc :

$Id = \dots$ Et $Cd = k'.Id = k'.U/R$

Le courant peut-être très important au démarrage et détruire les contacts collecteur-balai : il faut donc limiter ce courant Id : utilisation de démarreur, variateurs de vitesses.


Le couple de démarrage est aussi très important et pas forcément toléré par les organes mécaniques.

1 Vérins pneumatiques

Définition

Les actionneurs pneumatiques les plus répandus sont les vérins pneumatiques linéaires. Ils transforment l'énergie pneumatique (**pression, débit**) en énergie mécanique (**effort, vitesse**)


Modèles fonctionnels

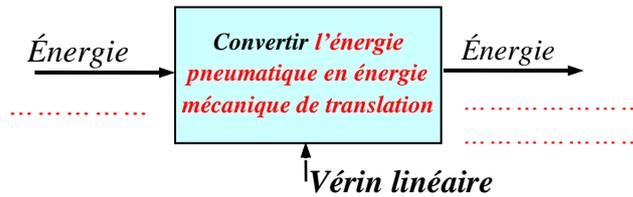

Constitution d'un vérin

Quel que soit le vérin, son type et son constructeur, il sera constitué des mêmes éléments. Le **piston** est solidaire de la qui peut se déplacer à l'intérieur du Le corps est délimité par le **nez** et le dans lesquels sont aménagés les d'alimentation en air comprimé.

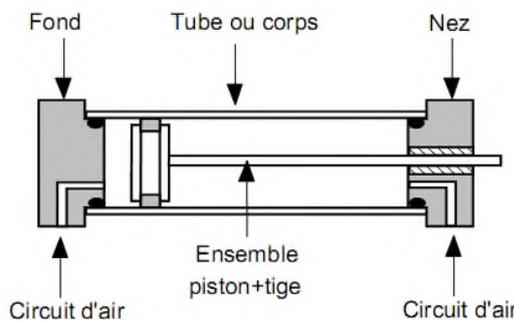Les espaces vides qui peuvent être remplis d'air comprimé s'appellent les **chambres**.




Principaux types

Vérin simple effet

Le vérin simple effet est un composant

(Stable dans une seule position).

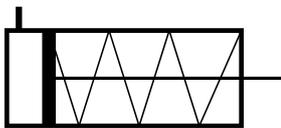Ce type de vérin ne peut produire un effort significatif que dans un seul sens, le rappel de tige est assuré par un ressort.




Vérin double effet

Le vérin double effet est un composant


(Stable dans deux positions).

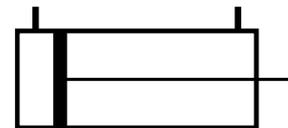Ce type de vérin peut produire un effort significatif dans les deux sens, le rappel de tige est obtenu par inversion de l'alimentation des deux chambres.



Caractéristiques et effort axial exercé

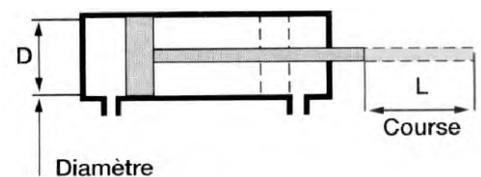- Diamètre du piston
- Diamètre de la tige
- Pression d'alimentation (**Pa** ou **bar** avec **1 bar = 10⁵ Pa**)



Calcul de l'effort axial en sortie de tige

F =

Avec

- F** : Force exercée par la tige en Newton (N).
- S** : Surface d'action de l'air sur le piston en mètre carré (m²).
- p** : Pression de l'air à l'alimentation en Pascal (Pa).


Lorsqu'on alimente la chambre avant, la surface d'action de l'air est plus faible que lorsqu'on alimente la chambre arrière du fait de la présence de la tige. Pour une même pression d'alimentation, la tige exerce donc une force plus grande en sortant qu'en rentrant

- Pour la sortie de tige : $F_{sp} = \dots\dots\dots$
- Pour la rentrée de tige : $F_{st} = \dots\dots\dots$

Avec :

- D : diamètre de piston (cm).
- d : diamètre de la tige (cm).
- p : pression d'alimentation (bar).
- F_{sp} : effort statique développé en poussant (daN).
- F_{st} : effort statique développé en tirant (daN).

Exemple d'utilisation des vérins

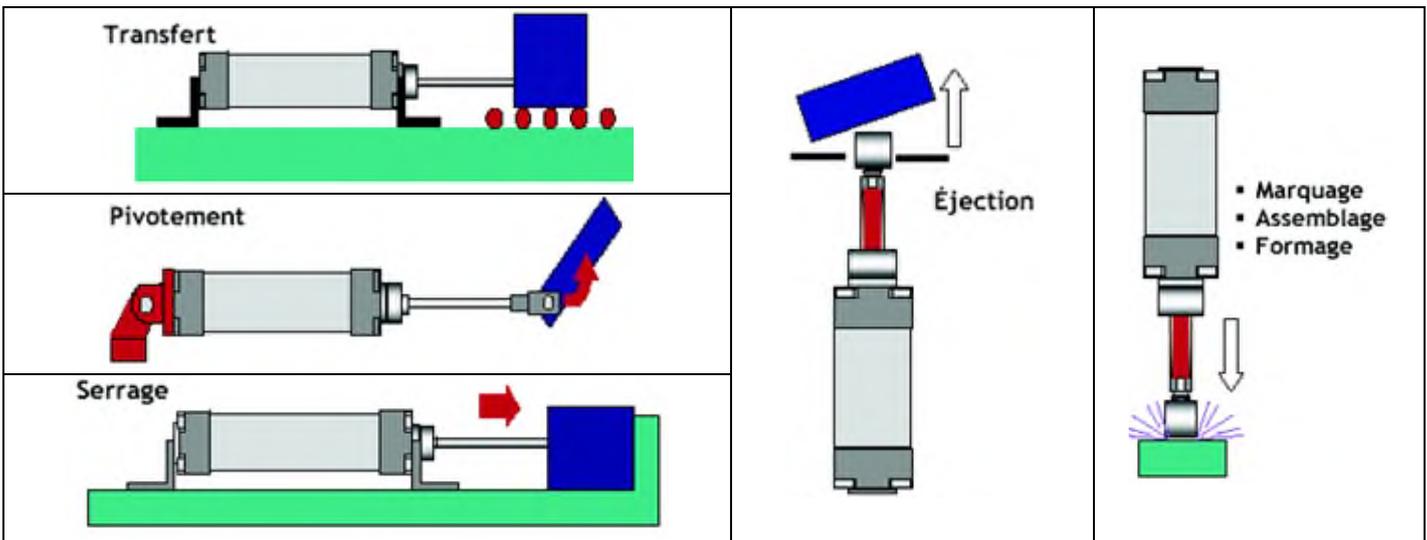

Vérins spéciaux

Vérin compact

Permet de développer des efforts importants sur des courses faibles dans des applications où l'encombrement axial doit être le plus réduit possible. Particulièrement adapté, grâce à sa compacité et son court temps de réponse, aux fonctions de serrage, blocage, éjection, indexage, élévation et verrouillage de pièce dans toutes les applications industrielles.



Vérin anti-rotation

Permet de translater entre deux positions fixes un produit qui n'exige pas de guidage du type glissière, mais nécessite d'être arrêté en rotation. Très utilisé dans les mouvements terminaux de manipulation de produit. Mouvement de montée baisse de pièce suspendue. Pousseur de pièce dans les systèmes de transitique, manipulation de produit léger.



Vérin rotatif

Assure les plus généralement deux fonctions : guidage et entraînement en rotation du mobile, d'où l'importance de le dimensionner par rapport au mouvement à développer (couple, angle, moment d'inertie) et aux efforts axiaux et radiaux appliqués sur l'arbre de sortie. Principalement utilisé pour des opérations de manipulation lorsqu'il y a lieu d'orienter le produit.



Vérin sans tige

Permet de mouvoir en translation, avec une grande amplitude, un mobile guidé entre deux positions précises de fin de course. Très utilisé dans les tâches de manipulation, manutention, transitique et palettisation, en raison de son faible encombrement en longueur et de ses sections de piston identique.




2 Générateur de vide ou "Venturi"

Le générateur de vide a pour fonction de transformer la pression de l'air comprimé en une pression inférieure à la pression atmosphérique.

Un tuyau branché sur la prise de vide transmet cette dépression à l'effecteur (les ventouses).

Cette dépression permet aux ventouses de saisir les objets à déplacer en les Les ventouses plaquent ainsi les objets contre elles

Fonctionnement :

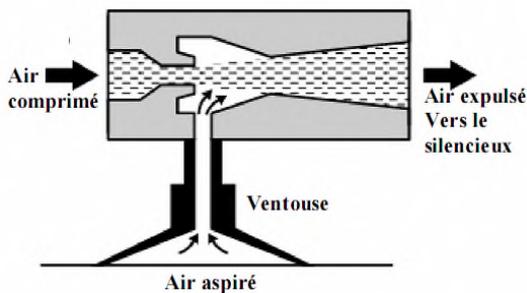

L'air comprimé, en passant rapidement dans le venturi, provoque à cet endroit une dépression et entraîne avec lui l'air présent dans le conduit perpendiculaire. D'où l'aspiration disponible au niveau de la ventouse.

3 Moteurs pneumatiques

Un moteur rotatif alimenté en air comprimé produit un mouvement de rotation dans un ou deux sens, à des fréquences pouvant atteindre 30 000 tr/min et des puissances de 10 kW.

Il en existe plusieurs types : à piston, à engrenage, à turbine.


La technologie à palettes est la plus utilisée, en raison de ses nombreuses qualités.

Fonctionnement :

L'air comprimé pénètre dans le moteur par l'orifice **P** et arrive dans une chambre d'admission, où il exerce une force motrice sur la palette la plus proéminente.

Ainsi, le rotor tourne et l'air se détend.

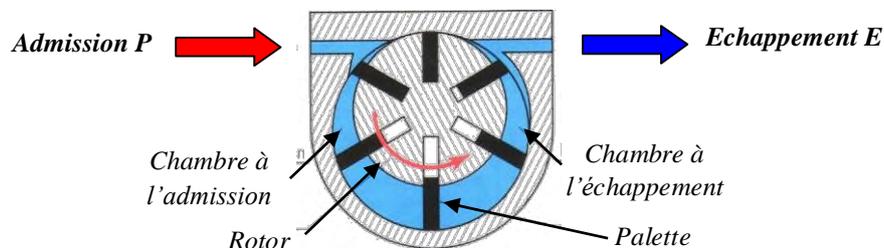Dans le deuxième secteur du moteur, l'air des chambres à l'échappement se vide par l'orifice **E**.



1 Conversion énergie électrique en énergie lumineuse

Cette conversion consiste en une transformation de l'énergie électrique en rayonnement lumineux.

Si l'on ne s'en tient qu'à l'éclairage nous avons 2 grandes familles qui regroupent plusieurs catégories.

Familles	Catégorie
Lampes à incandescence	La lampe standard La lampe à iode (halogène)
Lampes à décharge	Lampe fluorescente Lampe Fluo compacte Lampe à vapeur de mercure Lampe à iodure métallique Lampe à vapeur de sodium : - Basse pression - Haute pression

La lampe incandescence


La lampe à incandescence standard

Principe et constitution :

Un filament en **tungstène** est porté à une température de **2250° à 2400°**.

L'énergie électrique est transformée en **énergie** ; du fait de la haute température, il y a production d'énergie lumineuse.

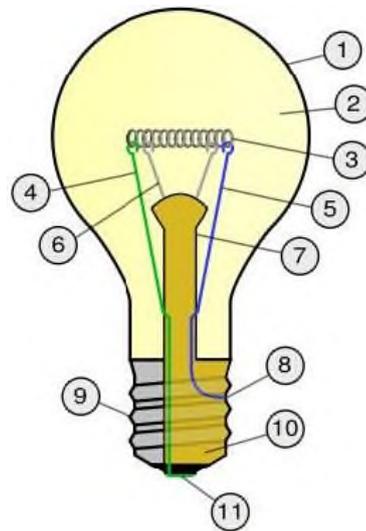Pour éviter la détérioration du filament, on le place à l'abri de l'oxygène dans une ampoule contenant un gaz inerte (argon, krypton).



1. Bulbe de verre, ou enveloppe
2. Gaz inerte à basse pression
3. Filament de tungstène
4. Fil conducteur (contact avec le culot)
5. Fil conducteur (contact avec la base)
6. Fils de support
7. Monture ou support en verre
8. Base (contact électrique)
9. Culot (pas de vis)
10. Isolant
11. Plot (contact électrique)

Forme des ampoules

Lampe Standard Belle



Lampe Flamme



Lampe Sphérique



Lampe Tube



Lampe Tube Linolite



Désignation d'une lampe :

Elle doit comprendre :

La puissance : 15 - 25 - 40 - 60 - 75 - 100 - 150 - 200 - 300 - 500 - 1000. (Watts)

La tension : en général 220 V ; tension particulière : 24 /27 - 115/120 - 135/140 - 240 - 250 V.

Le type de culots : ils sont normalisés.

Culots à vis (Edison)



E27

E14

Culots à baïonnette



B 22

Avantages / Inconvénients

Avantages	Inconvénients
<ul style="list-style-type: none">▪ <i>Lumière agréable.</i>▪ <i>Peu encombrante.</i>▪ <i>Montage facile.</i>▪ <i>Allumage instantané.</i>▪ <i>Prix d'achat faible.</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ <i>Efficacité lumineuse faible : 12 lm/W.</i>▪ <i>Durée de vie assez courte : 1000 heures.</i>▪ <i>Pertes d'énergie sous forme calorifique relativement importante pour les grandes puissances.</i>

Les lampes à iodes (halogène).

La lampe à **iode** est une variante de la précédente.

Ces lampes à iode ont une efficacité supérieure, un flux lumineux constant, ne noircissent pas et durent deux fois plus longtemps.

Forme des ampoules :



Les lampes à décharge

On distingue deux grands modes de fonctionnement des lampes à décharge :

- **à cathode froide** : tubes luminescents (enseignes lumineuses), lampes néon (voyant, veilleuses)
- **à cathode chaude** : tube fluorescent, lampes à vapeur de mercure, lampes à vapeur de sodium haute et basse pression, lampes aux iodures métalliques.

Remarque : toute lampe à décharge nécessite un **appareillage auxiliaire** : il faut limiter le courant qui traverse la lampe (ballast) et créer une surtension (ballast + starter)


Les lampes fluorescentes

Principe de la fluorescence :

Le **tube** en verre contient de la **vapeur de mercure à basse pression**. Lorsque la décharge électrique s'établit entre les deux électrodes, un phénomène de **luminescence ultraviolet** apparaît. La **poudre fluorescente** qui couvre l'intérieur du tube transforme ce rayonnement en **lumière visible**.

Forme des ampoules

Tube fluorescent
forme tube

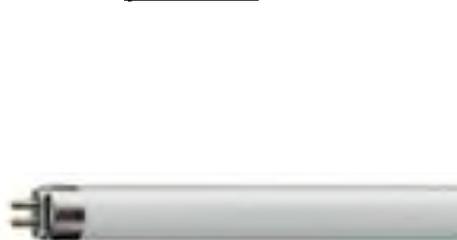

Tube fluorescent
forme U



Tube fluorescent
forme en anneau



Tube fluorescent
forme tube




Fonctionnement de la lampe

Les lampes fluorescentes standards nécessitent trois appareillages spécifiques :


- **Starter** pour l'allumage
- **Condensateur** pour améliorer la qualité du courant
- **Ballast** pour entretenir la décharge et stabiliser le courant.

Il existe deux types de ballasts : ferromagnétique ou électronique (sans starter, ni condensateur).

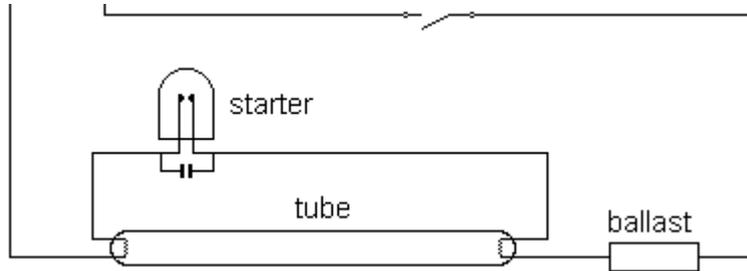Amorçage puis stabilisation à l'aide d'un starter et d'un ballast.



Constitution d'un starter :

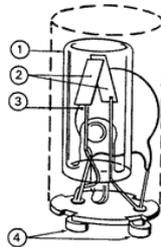

1. Ampoule contenant du gaz néon.
2. Éléments contacts bimétalliques.
3. Condensateur d'antiparasitage.
4. Broches formant culot.

Démarrage d'un tube fluorescent :

	Au repos, le starter est ouvert.
	Fermeture de l'interrupteur.
	Dans le starter le néon devient luminescent et chauffe les électrodes.
	Les électrodes se déforment et viennent se toucher.
	Dans le tube fluorescent, les électrodes sont formées d'un fil spiralé en tungstène. Le courant passe et chauffe les électrodes (comme le filament d'une lampe à incandescence). Cela a pour effet d'élever la température du gaz argon et de vaporiser le mercure contenu dans le tube.
	Les électrodes du starter se refroidissent et se séparent. Cette coupure du circuit provoque une surtension (due au ballast). Cette surtension entre les 2 extrémités du tube rend conducteur les vapeurs de mercure contenues dans le tube.
	Un rayonnement ultraviolet invisible est émis. Des poudres fluorescentes déposées à l'intérieur du tube ont pour effet de transformer ces radiations émises par les vapeurs de mercure (ultraviolet) en lumière visible.
	Le tube devient lumineux.
	Le ballast limite alors le courant (risque de surintensité).

Désignation d'un tube fluorescent.

Un tube fluorescent est indissociable de son appareillage et il faut bien tenir compte des éléments suivants :

- **La puissance électrique.** Elle est directement liée à la longueur du tube.
18W - 0,60m; 36W - 1,20m; 58W - 1,50m
- **La teinte de couleur.** Blanc confort, Blanc soleil, etc.
- **La nature du dispositif d'allumage :** Avec starter ou bande d'amorçage extérieure ou inférieure.
- **Le culot :** 1 ou 2 broches.
- **La forme du tube :** droit, circulaire, en U, miniature.

Avantages / Inconvénients

Avantages	Inconvénients
<ul style="list-style-type: none">▪ Durée de vie de l'ordre de 7000 heures.▪ Faible consommation d'énergie▪ Permet de réaliser des éclairagements élevés▪ Efficacité lumineuse : 25 à 75 lm/W	<ul style="list-style-type: none">▪ Un équipement d'amorçage et d'alimentation spécial est nécessaire▪ Prix de l'installation initiale plus élevé qu'en incandescence

Les lampes fluocompactes

Ces lampes ont été créées pour remplacer la lampe à **incandescence** .

Elles sont munies d'un ballast intégré dans le culot, soit à baïonnette soit à vis, pouvant être mise en place directement à la place des lampes à incandescence standard.


Forme des ampoules :



Les lampes à vapeur de mercure

Cette lampe est constituée d'un tube en quartz contenant du mercure est placé à l'intérieur d'une ampoule en verre dont les parois sont recouvertes d'une poudre fluorescente. L'atmosphère à l'intérieur est un gaz neutre. Elles nécessitent **un appareillage spécial**.

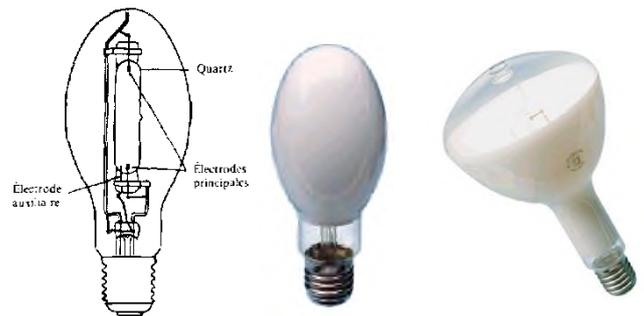- La durée de mise en régime est de **10 minutes pour 80% du flux nominal.**
- Le temps de mise en régime est de 3 à 5 minutes.
- La température de couleur varie de 3900 à 4300°K et l'indice de rendu de couleur de 33 à 49.
- Utilisation : Ateliers, halls, jardins, stations-services ...



Les lampes à vapeur de sodium à basse pression

Cette lampe à décharge est composée d'un tube en U dans lequel se trouvent du sodium à basse pression avec du néon pour faciliter le démarrage.

- La lumière émise est de couleur **jaune orangé.**
- L'efficacité lumineuse de ces lampes est **très élevée**, jusqu'à 210 lm/W
- La durée de mise en régime est de 5 à 10 minutes.
- Utilisation : l'éclairage routier, domaine dans lequel leur efficacité très élevée est un avantage considérable.



Les lampes à vapeur de sodium à haute pression

Le tube est en céramique translucide, le verre et le quartz ne pouvant pas résister à la forte corrosion de la vapeur de sodium portée dans ces lampes à plus de 1000°C.

La lumière n'est pas monochromatique car d'autres raies, de longueurs d'onde différentes, du sodium sont émises. Elle se rapproche d'une lumière très chaude.

- L'intensité du courant d'amorçage est supérieure de 50% au courant de marche. Le temps de mise en régime est de 10 minutes.
- La gamme de puissance est étendue, de 50W à 1kW.
- Leurs efficacités lumineuses vont de 68 à 140 lm/W.
- Utilisation : les parcs de stockage, tunnels souterrains, piscines, gymnases,...



Les lampes à DEL ou LED

Principe

Constituée d'un groupement de diodes électroluminescentes.

Un système d'alimentation intégré permet la conversion d'énergie pour alimenter les diodes en courant continu.

Une diode LED :



Le passage du courant de l'Anode (+) à la cathode (-) crée la luminescence (émission par la matière d'un rayonnement lumineux visible)

Une diode électroluminescente est une jonction **P-N** qui doit être polarisée en sens **direct** lorsqu'on veut émettre de la lumière.

La longueur d'onde du rayonnement émis dépend du matériau utilisé (ex : les diodes à l'arséniure de gallium)

Forme des ampoules



Avantages / Inconvénients

Avantages	Inconvénients
<ul style="list-style-type: none">▪ Très faible consommation électrique ;▪ Durée de vie très longue (environ 50000 heures) ;▪ De très petite taille, elles permettent beaucoup de fantaisie.	<ul style="list-style-type: none">▪ Encore coûteuses à l'achat pour un groupe de LED ;▪ Donnant la même lumière qu'une lampe économique. (10 fois plus chères).


2 Conversion énergie électrique en énergie thermique

Principe

Cette conversion, appelée aussi chauffage, consiste en une transformation de l'énergie électrique en chaleur. Elle est facilement sans combustion, sans fumée ; sa régulation en température est souple et précise.

Rappels d'électrotechnique

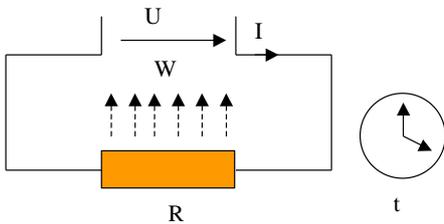La conversion de l'énergie électrique s'effectue, par effet Joule, dans une résistance traversée par un courant électrique



$$W = U.I.t$$

$$W = R.I^2.t$$

Avec :

- W : énergie [J]
- U : Tension [V]
- I : Courant [A]
- t : Temps de passage du courant [s]
- R : résistance [Ω]

Grandeurs en énergie thermique

La correspondance entre l'énergie électrique en joule et l'énergie thermique est donnée par la relation :

$$1 \text{ calorie [cal]} = 4,186 \text{ joules [J]}$$

La calorie représente la quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1°C la température de 1 g d'eau.

Multiples:

1 kilocalorie [kcal] = 10^3 calories

1 thermie [th] = 10^6 calories

1 calorie = 1 microthermie [μ th]

Autres unités :

Le wattheure 1 Wh = 3600 J

Le kilowattheure 1 kWh = 10^3 Wh

Résistance électrique

C'est dans la résistance électrique que s'effectue la transformation de l'énergie électrique en chaleur. Le calcul de la résistance s'effectue, en général, à partir de la puissance à obtenir et de la tension du réseau.

A partir des relations : $P = U.I$ et $U = R.I$ On a donc : $R = U^2/P$ P : Puissance dissipée [W]

$$R = \rho \frac{L}{s}$$

L : longueur du fil [m]

s : section du fil [m^2]

ρ : résistivité du fil [Ωm] ou [$\Omega.mm^2.m^{-1}$]

Matériaux résistants.

Le matériau résistant est l'organe actif qui transforme le courant électrique en chaleur.

Tableau : Alliage pour résistances électriques

Composition type	Caractéristiques types			Observations et principaux emplois
	Résistivité $\mu\Omega\text{-cm}$ à 15°C	Température limite d'emploi (°C)	Coefficient de thermo-résistivité $\times 10^{-3}$	
Ni 80-Cr 20	109	1 200	0,015	Fours de traitement - Chauffage aux températures élevées - Appareils ménagers – Résistances de mesure - Radiateurs lumineux
Ni 45-Cr 25 Fe solde	112	1 150	0,12	Fours de traitement (résistances spécialement étudiées pour les atmosphères réductrices, carburantes ou faiblement sulfureuses) - Shunts Radiateurs- Bougies d'allumage
Ni 30-Cr 20 Fe solde	104	1 100	0,27	Chauffage à température moyenne

Diamètre des fils normalisés :


0,14- 0,16-0,18- 0,20- 0,224- 0,250- 0,280- 0,315- 0,355- 0,400 - 0,450 - 0,500 - 0,560 - 0,630 - 0,710 - 0,800 - 0,900 - 1,00 - 1,12 -1,25- 1,40-1,60- 1,80- 2,00- 2,24- 2,50- 2,80- 3,15- 3,55- 4,00.

Commande des appareils de chauffage


Schémas des commutateurs

Les commutateurs rotatifs permettent de commander plusieurs circuits selon un ordre prédéterminé. Ils sont constitués essentiellement par :

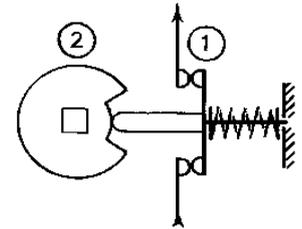- Des contacts (1), en général, 2 par étage de commutation ; ces contacts sont indépendants. Le nombre de contacts nécessaires dans un schéma détermine le nombre d'étages du commutateur (2 par étage).
- Des cames (2) qui réalisent le programme de fonctionnement des contacts selon les conditions imposées par l'utilisation des circuits ; 1 came par contact



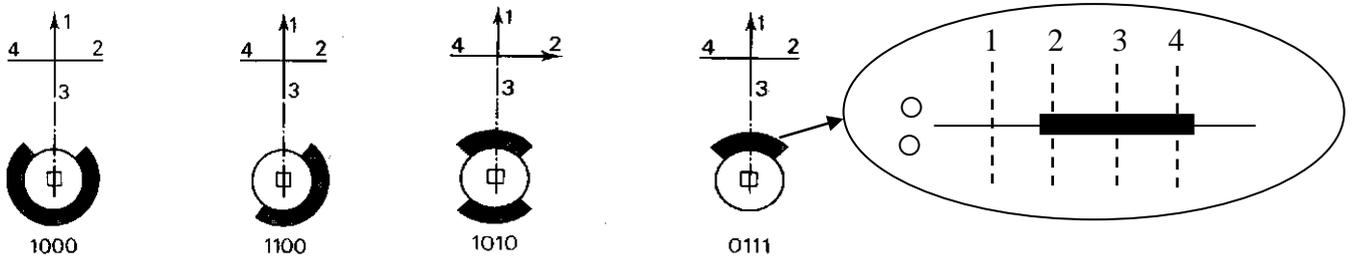Selon le programme de fonctionnement on a 4 types de cames :



Couplage de résistances

On couple deux résistances R1 et R2 de 1000W- 230V chacune pour obtenir 3 allures de chauffe :

- position 1 : arrêt ;
- position 2 (allure 1) : R1 et R2 série ;
- position 3 (allure 2) : R1 seule ;
- position 4 (allure 3) : R1 et R2 parallèle.

Calcul de puissance de chauffe

Calcul de la valeur ohmique des résistances R1 et R2 :

$R1 = R2 = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$


Compléter le tableau ci-dessous :

Position	Groupement des résistances	Résistance équivalente du groupement	Puissance de chauffe (W)
1	Aucun	—	0
2
3
4

Tableau de commutation

Soit un commutateur à quatre positions qui réalise les trois allures, compléter le tableau ci-dessous :

Contacts Positions	a	b	c	d	e
1	0	0	0	0	0
2 (allure 1)
3 (allure 2)
4 (allure 3)

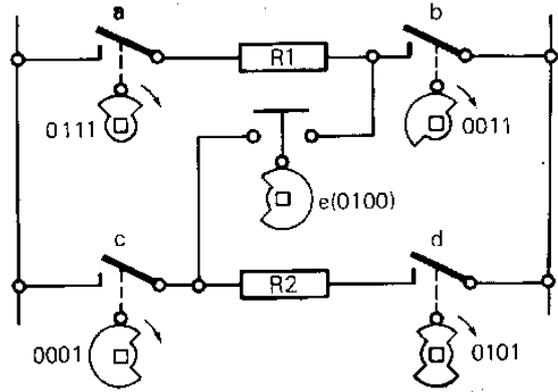


3 Conversion énergie électrique en énergie chimique

Définition et principe

Cette conversion, appelée aussi **électrolyse**, est un processus d'échange au cours duquel l'énergie électrique est transformée en énergie chimique.

La réaction a lieu dans une solution : **l'électrolyte**.

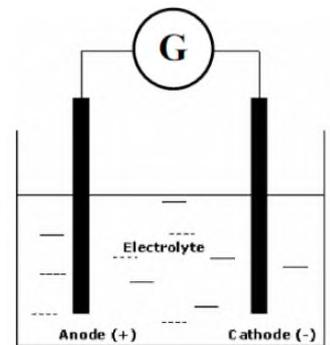Les ions doivent pouvoir circuler librement dans l'électrolyte pour passer d'une électrode à l'autre. Les **deux électrodes** sont reliées par l'électrolyte et par un générateur **G** de courant électrique.



Applications

Une application très courante de l'électrolyse est la recharge de l'accumulateur.

Un accumulateur est capable de fonctionner en pile (décharge) ou en électrolyseur (charge). Dans un accumulateur, les réactions aux électrodes sont inversables : les réactions traduisant la charge et la décharge sont inverses l'une de l'autre.

Lors de certaines électrolyses, un dépôt métallique peut se former sur une électrode. Ce phénomène est utilisé dans l'industrie pour : la purification de métaux (l'électroraffinage du cuivre), le revêtement métallique d'objets pour les protéger de la corrosion ou les décorer (la galvanostégie), la reproduction d'objets comme les CD (La galvanoplastie) ...